



Arquitetura e Organização de Computadores

Exercícios

António José Araújo

João Canas Ferreira

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

Setembro de 2018

Conteúdo

1	Aritmética binária	1	4	Circuitos sequenciais	34
1.1	Exercícios resolvidos	1	4.1	Exercícios resolvidos	34
1.2	Exercícios propostos	7	4.2	Exercícios propostos	41
2	Vírgula flutuante	11		Soluções dos exercícios propostos	46
2.1	Exercícios resolvidos	11	1	Aritmética binária	46
2.2	Exercícios propostos	17	2	Vírgula flutuante	48
3	Circuitos combinatórios	19	3	Circuitos combinatórios	50
3.1	Exercícios resolvidos	19	4	Circuitos sequenciais	57
3.2	Exercícios propostos	28			

Esta coletânea reúne exercícios resolvidos e propostos sobre a matéria lecionada em 2018/19 na unidade curricular de *Arquitetura e Organização de Computadores* do 1º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

1 Aritmética binária

1.1 Exercícios resolvidos

Exercício 1

Realizar as conversões de base indicadas.

a) $72_{10} = ?_2 = ?_{16}$

b) $259_{10} = ?_2 = ?_{16}$

c) $1110_2 = ?_{10} = ?_{16}$

d) $100000,11_2 = ?_{10} = ?_{16}$

e) $1BEEF_{16} = ?_2$

- a) A conversão de decimal para qualquer base de representação pode ser feita por divisões sucessivas pela base pretendida ou realizando a decomposição do número em potências dessa base. Optando por este segundo processo, resulta

$$\begin{aligned} 72_{10} &= 64 + 8 = 2^6 + 2^3 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 1001000_2 \end{aligned}$$

Relativamente à conversão para hexadecimal, a forma mais simples de a realizar consiste em considerar a representação binária e formar grupos de 4 bits, da direita para a esquerda, e depois fazer a correspondência entre cada um desses grupos e o respetivo símbolo hexadecimal.

$$\begin{array}{cc} \boxed{100} & \boxed{1000} \\ 4 & 8 \end{array} = 48_H$$

Nota: O índice 'H', tal como '16', indica uma representação em hexadecimal.

b)

$$259_{10} = 256 + 2 + 1 = 2^8 + 2^1 + 2^0 = 100000011_2$$

$$100000011_2 = \begin{array}{ccc} \boxed{1} & \boxed{0000} & \boxed{0011} \\ 1 & 0 & 3 \end{array} = 103_H$$

c)

$$1110_2 = 2^3 + 2^2 + 2^1 = 14_{10}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{1110} \\ E \end{array} = E_H$$

d)

$$100000,11_2 = 2^5 + 2^{-1} + 2^{-2} = 32,75_{10}$$

Como se trata de um número fracionário, na conversão de binário para hexadecimal, os grupos de 4 bits formam-se a partir da vírgula.

$$100000,11_2 = \underbrace{10}_2 \underbrace{0000}_0, \underbrace{1100}_C = 20,CH$$

e)

$$1BEEF_H = \underbrace{1}_{0001} \underbrace{B}_{1011} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{F}_{1111} = 1101111101110111_2$$

Exercício 2

Efetue as seguintes operações aritméticas binárias, considerando os operandos representados como números sem sinal, isto é, números positivos.

a) $101110 + 100101$

b) $1110010 - 1101101$

c) 1001011×11001

d) $1101000 \div 100$

As regras de cálculo são idênticas às regras usadas em base 10.

a)

$$\begin{array}{r} 101110 \\ + 100101 \\ \hline 1010011 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{r} 010 \\ 1110010 \\ - 1101101 \\ \hline 101 \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{r} 1001011 \\ \times 11001 \\ \hline 1001011 \\ 1001011 \\ 1001011 \\ + 1001011 \\ \hline 11101010011 \end{array}$$

d) Nesta divisão ocorre uma situação particular: o divisor é uma potência de 2 ($100_2 = 2^2 = 4$). Nestas circunstâncias, o quociente pode ser obtido deslocando os bits do dividendo n posições para a direita, o que corresponde a subtrair n ao expoente de cada potência de base 2 da decomposição do dividendo. Neste exercício $n = 2$, pelo que, $1101000 \div 100 = 11010_2$.

Exercício 3

Represente os seguintes números decimais em sinal e grandeza e em complemento para 2 com 6 bits.

a) +12

b) -12

c) -1

d) +32

a) $12 = 8 + 4 = 1100_2$

- Sinal e grandeza: sendo o número positivo, o bit de sinal é 0; a grandeza, escrita em 5 bits, é 01100. Assim, $12 = 001100_2$.
- Complemento para 2: a representação de um número positivo em complemento para 2 é a mesma do número sem sinal (binário puro), respeitando porém a largura de representação. Portanto, $12 = 001100_2$.

b) A grandeza de -12 é $12 = 1100_2$.

- Sinal e grandeza: sendo o número negativo, o bit de sinal é 1; a grandeza é codificada com 5 bits, 01100. Assim, $-12 = 101100_2$.

- Complemento para 2:

A representação de um número negativo em complemento para 2 pode ser obtida a partir da representação binária do simétrico do número. Para tal, copiam-se todos os bits da direita para a esquerda até encontrar o primeiro 1, que ainda é copiado, e a partir daí complementam-se os restantes bits. Embora existam outros processos, este é um processo expedito.

Assim, partindo de $12 = 001100_2$ obtém-se $-12 = 110100_2$.

- c)
- Sinal e grandeza: $-1 = 100001_2$.
 - Complemento para 2: tendo em consideração o que foi descrito na alínea anterior, $1 = 000001_2$, pelo que $-1 = 111111_2$.

d) O número em causa é $32 = 2^5 = 100000_2$.

- Sinal e grandeza: a grandeza de 32 não se consegue codificar com apenas 5 bits, pelo que o valor 32 não é representável no formato pretendido.
- Complemento para 2: o valor 32 também não é representável com 6 bits; é um número positivo e no entanto 100000_2 representa um número negativo (MSB=1).

Com 6 bits, o maior número representável é $2^{6-1} - 1 = 31$.

Exercício 4

Considere a representação binária dos valores C_{16} e A_{16} com 8 bits.

- Indique o valor decimal correspondente, admitindo que são interpretadas como números:
 - positivos;
 - em sinal e grandeza;
 - em complemento para dois.
- Indique a gama de valores representáveis considerando a forma complemento para 2.
- Admitindo que a referida representação se encontra em complemento para dois, efetue a sua adição em binário e comente o resultado.

a) $C_{16} = 11000001_2$ e $A_{16} = 10100111_2$

i)

$$11000001_2 = 2^7 + 2^6 + 2^0 = 128 + 64 + 1 = 193$$

$$10100111_2 = 2^7 + 2^5 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 128 + 32 + 4 + 2 + 1 = 167$$

ii)

$$\begin{array}{r} 1 \\ - \end{array} \frac{1000001}{2^6 + 2^0} = -65$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - \end{array} \frac{0100111}{2^5 + 7} = -39$$

iii) Os valores são ambos negativos.

$$11000001_2 \xrightarrow{\text{compl. } 2} 00111111_2 = 63$$

Este é o valor simétrico do número a identificar. Logo, 11000001_2 interpretado em complemento para 2, resulta no decimal -63 .

$$10100111_2 \xrightarrow{\text{compl. } 2} 01011001_2 = 89$$

Da mesma forma, 10100111_2 interpretado em complemento para 2, resulta no decimal -89 .

- b) Com 8 bits conseguem escrever-se $2^8 = 256$ números. Considerando que metade são números negativos e a outra metade corresponde a números positivos, incluindo o 0, resulta o seguinte intervalo de representação: $[-128; +127]$. Ao contrário do que sucede em sinal e grandeza, o 0 só tem uma representação.

De forma mais genérica, em complemento para 2, a gama de representação correspondente a n bits é:

$$[-2^{n-1}; +2^{n-1} - 1]$$

- c) A soma faz como para números sem sinal, ignorando o transporte a partir do bit mais significativo.

$$\begin{array}{r} 11000001 \\ +10100111 \\ \hline \cancel{1}01101000 \end{array}$$

O resultado encontrado (01101000_2) está incorreto, porque a adição de dois números negativos não pode resultar num número positivo. Ocorre portanto, *overflow*.

Pode confirmar-se esta conclusão em decimal: $(-63) + (-89) < -128$, isto é, a soma não é representável com 8 bits.

Exercício 5

Admitindo que $A = 11001_2$ e $B = 11101_2$ se encontram representados em complemento para 2 com 5 bits, calcule $A + B$ e indique, justificando, se ocorre *overflow*.

Efetuando os cálculos:

$$\begin{array}{r} 11001 \\ +11101 \\ \hline \cancel{1}01110 \end{array}$$

Como se trata de uma adição em complemento para 2, o *carry* que ocorreu ao somar os bits mais significativos deve ignorar-se. A ocorrência deste *carry* não deve ser interpretada como ocorrência de *overflow*. Logo, $A + B = 10110$.

O resultado encontrado é válido no formato especificado, pois não ocorre *overflow*, porque da adição de dois números negativos resultou um número negativo.

Exercício 6

Considere dois números binários com 6 bits, $M = 101100_2$ e $N = 110010_2$. M está representado em sinal e grandeza e N está representado em complemento para 2.

- Escreva M em formato hexadecimal e N em formato decimal.
- Indique, justificando, qual dos números tem maior grandeza.
- Mostre que em complemento para 2 a operação $M + N$ não produz *overflow*.

- a) A conversão para hexadecimal é direta:

$$M = \underbrace{10}_2 \underbrace{1100}_C = 2C_H$$

Como N está em complemento para 2 e é negativo, $-N = 001110 = 14$, pelo que $N = -14$.

- b) Como M está definido em sinal e grandeza e são usados 6 bits, a grandeza é dada pelos 5 bits menos significativos.

$$|M| = 01100 \quad (= 12_{10})$$

Exercício 8

Considere a representação em complemento para 2 dos valores X e Y indicada:

$$X = 110010_2 \quad \text{e} \quad Y = 101011_2$$

- a) Determine o valor decimal de X e Y .
- b) Calcule $X - Y$ e $X + Y$. Comente os resultados.

- a) X e Y são negativos, pelo que podem obter-se os números simétricos calculando o complemento para 2:

$$-X = 001110_2 = 2^3 + 2^2 + 2^1 = 14$$

$$-Y = 010101_2 = 2^4 + 2^2 + 2^0 = 21$$

Logo, $X = -14$ e $Y = -21$.

- b) A diferença pode ser calculada pela adição do simétrico:

$$\begin{array}{r} X - Y = X + (-Y) : \quad 110010 \\ + 010101 \\ \hline \cancel{1}000111 \end{array}$$

Não ocorre *overflow*, porque os operandos têm sinais opostos. O resultado é por isso correto.

$$\begin{array}{r} X + Y : \quad 110010 \\ + 101011 \\ \hline \cancel{1}011101 \end{array}$$

Ocorre *overflow*, porque os operandos têm o mesmo sinal e o resultado tem sinal oposto. Por este motivo, o resultado é errado, pois não é representável com os 6 bits considerados.

1.2 Exercícios propostos

Exercício 9

Em cada alínea, considere o número dado e represente-o nos sistemas de numeração indicados.

- a) $256_{10} = ?_2 = ?_{16}$ b) $2047_{10} = ?_2 = ?_{16}$ c) $24,25_{10} = ?_2 = ?_{16}$
- d) $4,2_{10} = ?_2 = ?_{16}$ e) $10000_2 = ?_{10} = ?_{16}$ f) $100,001_2 = ?_{10} = ?_{16}$
- g) $1E_{16} = ?_2 = ?_{10}$ h) $ABCD_{16} = ?_{10} = ?_2$ i) $AB, C_{16} = ?_{10} = ?_2$
- j) $1110_{10} = ?_{16}$

Exercício 10

Efetue as seguintes operações aritméticas binárias, considerando os operandos representados como números sem sinal, isto é, números positivos.

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| a) $110101 + 11001$ | b) $101,01 + 100,111$ | c) $101110 - 100101$ |
| d) $1000010 - 101101$ | e) $11011101 - 1100011$ | f) $11011101 - 11000,11$ |
| g) 1011×100 | | |

Exercício 11

Considere os números decimais $+3$, $+2$ e -3 . Nas alíneas seguintes admita a representação em sinal e grandeza com 4 bits.

- a) Escreva os números em binário.
- b) Calcule $3 + 2$ e $2 + (-3)$.
- c) Calcule $3 + 14$ e comente o resultado.

Exercício 12

Enumere os valores decimais que se podem representar com 4 bits usando as representações em sinal e grandeza e em complemento para 2. Em ambos os casos, indique a gama de representação na forma de um intervalo, relacionando os valores extremos (maior positivo e menor negativo) com o número de bits.

Exercício 13

Recorrendo a 8 bits, represente em sinal e grandeza e em complemento para 2, os seguintes números decimais:

- | | | |
|---------|---------|--------|
| a) 18 | b) 49 | c) -49 |
| d) -3 | e) -100 | f) 115 |
| g) -127 | h) -128 | |

Exercício 14

Considere os números $M = 33_{16}$ e $N = 33_{10}$ representados por 8 bits.

- a) Calcule $M + N$ em binário, supondo que M e N são números sem sinal.
- b) Admitindo que os valores estão representados em complemento para 2, diga se ocorre *overflow* ao calcular $N - M$.

Exercício 15

Admitindo que P e Q representam dois números binários em complemento para dois, com 8 bits, efetue a sua adição binária e interprete o resultado.

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) $P = DE_H$ e $Q = A3_H$ | b) $P = 8C_H$ e $Q = D3_H$ | c) $P = 8C_H$ e $Q = 74_H$ |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Exercício 16

Considere os seguintes números binários: $X = 11100011$ e $Y = 01001000$.

- Indique o valor decimal de X e Y , para os casos de representação sem sinal e representação em complemento para 2.
- Calcule $X + Y$ para ambas as representações de 8 bits e comente os resultados obtidos.

Exercício 17

Considere os números $P = 1111010_2$ e $Q = 0100010_2$ com 7 bits.

- Escreva P em hexadecimal e Q em decimal.
- Calcule $P + Q$ e comente o resultado considerando que P e Q representam números:
 - sem sinal;
 - em complemento para 2.

Exercício 18

Considere os números $A = 11010_2$ (com 5 bits) e $B = 0101010_2$ (com 7 bits).

- Considere que A e B representam números sem sinal. Calcular $A + B$ em 7 bits. Converter o resultado para decimal.
- Repita a alínea anterior, considerando agora que A e B representam números representados em sinal e grandeza.
- Repita a alínea anterior, considerando agora que A e B representam números representados em complemento para dois.

Exercício 19

Considere os números $M = 4A_H$ e $N = A4_H$ representados em complemento para 2 com 8 bits.

- Escreva M em binário.
- Determine o valor decimal de N .
- Calcule $M - N$ e $N - M$, justificando se ocorre *overflow*.

Exercício 20

Considere os números $S = 11001000_2$ e $T = 00010001_2$ representados em complemento para 2 com 8 bits.

- Determine o valor decimal de S e T .
- Represente S e T em sinal e grandeza.
- Calcule $S + T$ em sinal e grandeza e comente o resultado encontrado.

Exercício 21

Considere os números de 8 bits expressos, nas bases indicadas, por: $X_2 = 10111100$, $Y_{10} = 73$ e $Z_{16} = 9E$.

- a) Escreva Y em hexadecimal e Z em binário.
- b) Calcule $X + Z$, considerando que os operandos X e Z estão em complemento para 2, e justifique se ocorre *overflow*.
- c) Calcule o maior número N , em complemento para 2 com 8 bits, que adicionado a X conduz a uma soma negativa.

Exercício 22

Suponha que se pretende calcular a seguinte expressão (em que x é um número inteiro):

$$y = x^2 - 30x + 161$$

Considere x representado em binário com 5 bits (sem sinal).

- a) Qual é a gama de valores de x ?
- b) Determinar o maior valor positivo de y .
- c) Determinar o valor mais negativo de y ?
- d) Qual é o número mínimo de bits necessário para representar o valor com sinal y .
- e) Representar os valores determinados nas alíneas b) e c) em complemento para dois.

2 Vírgula flutuante

2.1 Exercícios resolvidos

Exercício 1

A representação dos números reais X e Y no formato de precisão simples da norma IEEE 754 é a seguinte:

$$X: \text{C3800000}_H \qquad Y: 00111111100000000000000000000000_2$$

- a) Calcule o expoente real do número codificado em X .
- b) Determine o sinal de $X + Y$.
- c) Justifique a afirmação: Sendo X um número qualquer, $X \times Y = X$.

a)

$$X = \text{C3800000}_H = 1 \underbrace{10000111}_{E_X = 135} 000000000000000000000000_2$$

O expoente real de X é:

$$E_X^{\text{real}} = 135 - 127 = 8$$

- b) Como $E_Y = 127$, $E_X > E_Y$. Então $|X| > |Y|$ e portanto,

$$S_{X+Y} = S_X = 1$$

ou seja, $X + Y$ é um número negativo.

- c) Como $E_Y = 127$, $E_Y^{\text{real}} = 0$.

Porque os 23 bits da mantissa de Y são nulos, $M_Y = 1,0$.

Então, conclui-se que $Y = 1$ e por isso, para qualquer X , tem-se $X \times Y = X$.

Exercício 2

Considere $Y = 25,25_{10}$ e o número real X cuja representação em formato IEEE 754 (precisão simples) é BF400000_{16} .

- a) Mostre a representação de Y no formato IEEE 754 (em binário).
- b) Calcule $X \times Y$, indicando claramente todos os passos efetuados.

- a) Pretende-se mostrar Y em binário no contexto da representação em vírgula flutuante com precisão simples (32 bits).

$$Y = 25,25_{10} = 2^4 + 2^3 + 2^0 + 2^{-2} = 11001,01_2 = 1,100101_2 \times 2^4$$

- $S_Y = 0$
- $E_Y = E_Y^{real} + 127 = 4 + 127 = 131 = 10000011_2$
- $M_Y = 1,100101_2$

Resulta então:

$$Y = 010000011100101 \underbrace{00 \dots 0}_{17 \text{ 0's}}$$

- b)

$$X = \text{BF400000}_{16} = \underbrace{1}_{S_X} \underbrace{01111110}_{E_X} \underbrace{100 \dots 0_2}_{f_X}$$

Então:

- $S_{X \times Y} = 1$
- $E_{X \times Y} = E_X + E_Y - 127 = (131 + 126) - 127 = 130 = 10000010_2$
- $M_{X \times Y}$: (em binário)

$$\begin{array}{r} 1,1001010 \dots 0 \\ \times 1,1000000 \dots 0 \\ \hline 0 \ 0000000 \dots 0 \\ \dots \\ 11001010 \dots 0 \\ 11001010 \dots 0 \\ \hline 10,01011110 \dots 0 \end{array}$$

A necessidade de normalizar a mantissa resultante leva ao incremento do expoente calculado:

$$M_{X \times Y} = 10,01011110 \dots 0_2 = 1,00101111_2 \times 2^1$$

Assim, $E_{X \times Y} = 131_{10} = 10000011_2$, pelo que

$$X \times Y = 1100000110010111 \underbrace{00 \dots 0}_{15 \text{ 0's}}$$

Exercício 3

Considere o número cuja representação em hexadecimal é C1200000_H . Indique o valor decimal correspondente, se assumir que o número está representado:

- como inteiro sem sinal;
- em complemento para 2;
- em vírgula flutuante com precisão simples.

a) A representação binária do número é:

$$C1200000_H = 1100\ 0001\ 0010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$$

Interpretando este número como um inteiro sem sinal, o valor decimal correspondente é determinado com base na posição que cada bit ocupa. Assim:

$$\begin{aligned} 11000001001000000000000000000000_2 &= 2^{31} + 2^{30} + 2^{24} + 2^{21} \\ &= 2^{21} \times (2^{10} + 2^9 + 2^3 + 2^0) \\ &= 2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times (1024 + 512 + 9) \\ &= 2097152 \times 1545 \\ &= 3240099840_{10} \end{aligned}$$

Nota: É admissível apresentar a solução na forma de uma soma de potências de 2.


b) $C1200000_H = 1100\ 0001\ 0010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$

Interpretando este número dado em complemento para 2 e atendendo a que é um número negativo (MSB=1), o decimal correspondente pode ser determinado depois de obter o simétrico correspondente. Este pode ser obtido por aplicação da regra prática que consiste em copiar todos os bits da direita para a esquerda até ser encontrado o primeiro 1 e depois complementar os restantes. Assim:

$$\begin{aligned} &11000001001000000000000000000000_2 \\ &\quad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ &-01111101110000000000000000000000_2 \\ &= 2^{29} + 2^{28} + 2^{27} + 2^{26} + 2^{25} + 2^{23} + 2^{22} + 2^{21} \\ &= 1054867456_{10} \end{aligned}$$

Portanto, $C1200000_H$ representa -1054867456_{10} em complemento para 2.

 c) Assumindo o formato de vírgula flutuante, a interpretação do padrão de bits é:



Como o expoente está representado em excesso 127, o expoente real é 3. Então, o número decimal correspondente será:

$$-1,01_2 \times 2^3 = -1010_2 = -10_{10}$$

Exercício 4

Sejam X e Y dois números reais, representados em vírgula flutuante com o formato de precisão simples da norma IEEE 754 da seguinte forma:

$$X: 1100001100000011000000000000000_2$$

$$Y: 1100001101111100000000000000000_2$$

- Mostre que X é um número inteiro.
- Calcule o número Z que verifica a condição $X + Z = 0$.
- Mostre que o expoente real de $X + Y$ é 8.

a)

$$X = \underbrace{1}_{S_X} \underbrace{10000110}_{E_X = 134} \underbrace{000001100000000000000000_2}_{M_X = 1,0000011}$$

O expoente real de X é:

$$E_X^{\text{real}} = 134 - 127 = 7$$

Logo,

$$X_{10} = -1,0000011_2 \times 2^7 = -10000011_2 = -131_{10}$$

b)

$$X + Z = 0 \Leftrightarrow Z = -X$$

Em termos de representação em vírgula flutuante

$$\begin{aligned} S_Z &= -S_X \\ E_Z &= E_X \\ M_Z &= M_X \end{aligned}$$

Logo,

$$Z = 0100001100000011 \underbrace{00 \cdots 0_2}_{16 \text{ 0's}}$$

c)

$$E_{X+Y}^{\text{real}} = E_Y^{\text{real}} \equiv E_X^{\text{real}} = 7$$

Contudo, ao somar as mantissas, o resultado pode não estar normalizado:

$$\begin{array}{rcl} M_X : & 1,0000011 & \\ M_Y : & +1,1111100 & \\ \hline M_{X+Y} & 10,1111111 & = 1,01111111_2 \times 2^1 \end{array}$$

Logo, o expoente indicado inicialmente tem de ser incrementado, resultando

$$E_{X+Y}^{\text{real}} = 8$$

Exercício 5

Os números reais X , Y e Z estão representados no formato de precisão simples da norma IEEE 754.

- a) Sendo X representado por 23456765432_8 , indique o seu sinal.
 b) Complete, com os bits em falta, os campos da seguinte igualdade:

$$Y = + \underbrace{\hspace{2cm}} \times 2^3 = \underbrace{\hspace{1cm}}_{1 \text{ bit}} \underbrace{\hspace{2cm}}_{8 \text{ bits}} \underbrace{001010 \dots 0}_{23 \text{ bits}}$$

- c) Qual é o número Z tal que o valor de $Y \times Z$ é representado por $110000011001010 \dots 0_2$?

a)

$$X = 23456765432_8 = \underbrace{1}_{\downarrow -} \underbrace{00111001}_{E_X} \underbrace{01110111110101100011010}_{f_X}$$

X é negativo.

Note-se que a conversão de cada dígito octal origina 3 bits e por essa razão X_2 devia possuir 33 bits. Porém, a representação de X_2 em vírgula flutuante é constituída por 32 bits, que no seu conjunto correspondem a X_8 , pois o dígito mais significativo (2) pode escrever-se como 010_2 ou 10_2 .

b)

$$\begin{aligned} Y > 0 &\Rightarrow S_Y = 0 \\ E_Y^{\text{real}} = 3 &\Rightarrow E_Y = E_Y^{\text{real}} + 127 = 130 = 10000010_2 \\ f_Y = 0,00101 &\Rightarrow M_Y = 1,00101_2 \end{aligned}$$

Daqui resulta

$$Y = +1,00101_2 \times 2^3 = \underbrace{0}_{1 \text{ bit}} \underbrace{10000010}_{8 \text{ bits}} \underbrace{001010\dots 0}_{23 \text{ bits}}$$

c)

$$\begin{aligned} S_{Y \times Z} = - &\Rightarrow S_Z = -S_Y = - \\ E_{Y \times Z} = E_Y + E_Z - 127 &\Leftrightarrow 131 = 130 + E_Z - 127 \Leftrightarrow E_Z = 128 \\ M_{Y \times Z} \equiv M_Y &\Rightarrow M_Z = 1,0 \end{aligned}$$

Logo,

$$Z = \underbrace{1}_{S_Z} \underbrace{10000000}_{E_Z} \underbrace{00\dots 0}_{f_Z}$$

Exercício 6

Nesta questão, todos os números reais estão representados em vírgula flutuante (formato de precisão simples da norma IEEE 754).

- a) Determine o número X cuja representação é dada por $01000010000111010000000000000000_2$.
- b) Considerando um segundo número Y em que os 23 bits da sua mantissa são nulos, calcule:
 - i) a mantissa de $X \times Y$;
 - ii) o expoente de Y , sabendo que o expoente resultante de $X \times Y$, representado nos seus 8 bits, é 10000000_2 .

a)

$$X = \begin{array}{c} 0 \\ + \end{array} \begin{array}{c} \underline{10000100} \\ E_X = 132 \end{array} \begin{array}{c} \underline{001110100000000000000000} \\ M_X = 1,0011101 \end{array}$$

O expoente real de X é:

$$E_X^{\text{real}} = 132 - 127 = 5$$

Logo,

$$X_{10} = +1,0011101_2 \times 2^5 = 100111,01_2 = 39,25_{10}$$

- b) i) Como os 23 bits da parte representável (parte fracionária) da mantissa são nulos, conclui-se que $M_Y = 1, f_Y = 1,0$. Assim,

$$M_{X \times Y} = M_X \times M_Y = M_X = 1,0011101_2$$

- ii) O expoente do produto de dois números em vírgula flutuante é dado pela soma dos expoentes dos operandos menos o excesso 127. O expoente assim calculado nem sempre constitui o expoente definitivo do resultado, pois se o produto das mantissas não resultar normalizado então o expoente deve ser ajustado de acordo com a normalização. Porém, neste exercício não acontece tal situação porque é dito que $M_Y = 1,0$.

Assim,

$$\begin{aligned} E_{X \times Y} &= E_X + E_Y - 127 \\ 128 &= 132 + E_Y - 127 \\ E_Y &= 123 \quad (E_Y^{\text{real}} = -4) \end{aligned}$$

2.2 Exercícios propostos

Exercício 7

Considere que $1100000110110000000000000000000_2$ é a representação de um número em vírgula flutuante segundo a norma IEEE 754. Determine:

- a) a mantissa do número;
- b) o expoente do número;
- c) o valor decimal representado.

Exercício 8

Represente em vírgula flutuante, no formato de precisão simples (32 bits) da norma IEEE 754, os seguintes números:

- a) 31,25
- b) $-0,625$
- c) 0
- d) 1026,5

Exercício 9

Considere a representação IEEE-754 de precisão simples. (Nota: use um conversor — por exemplo, <http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html> — para obter os números em decimal).

- a) Qual é o mais pequeno número positivo (normalizado) representável?
- b) Qual é o maior número normalizado representável?
- c) Qual é o maior número negativo (normalizado) representável?
- d) Qual é o menor número normalizado representável?

Exercício 10

Considere uma representação em vírgula flutuante normalizada do tipo IEEE-754, com 8 bits no total. O bit mais significativo representa o sinal e é seguido por um expoente de 3 bits (representado por notação *em excesso*) e um significando de 4 bits.

- a) Qual é o valor representado por 1 001 1101?
- b) Qual é o valor representado por 0 101 1001?
- c) Qual é a representação de $3/8$ neste formato?

Exercício 11

Considere os números decimais $A = 33$ e $B = -2,875$.

- a) Represente A e B em vírgula flutuante, no formato de IEEE 754 de 32 bits.
- b) Efetue as operações seguintes em vírgula flutuante no formato de 32 bits:
 - i) $A + B$
 - ii) $B - A$
 - iii) $3 \times B$
- c) Represente os resultados das operações em decimal e verifique se correspondem ao valores esperados.

Exercício 12

Dois números V_1 e V_2 estão representados em vírgula flutuante no formato de 32 bits. Os seus valores, expressos em hexadecimal, são:

V_1 : 421D0000_H

V_2 : C0000000_H

Calcule:

- a) $-V_2$ b) $V_1 + V_2$ c) $V_2 - V_1$ d) $V_1 \times V_2$

Exercício 13

Seja um número real X , cuja representação em vírgula flutuante (norma IEEE 754, com 32 bits) é 3F400000_H. Considere também $Y = 11,625_{10}$.

- a) Apresente em binário a representação de Y no mesmo formato.
b) Calcule $X + Y$ em vírgula flutuante, indicando claramente todos os passos efetuados.

Exercício 14

Considere a representação em vírgula flutuante, norma IEEE 754, com 32 bits. Sendo A um número real, cuja representação nesse formato é 40400000_H, e sendo $B = -10,25_{10}$:

- a) apresente a representação binária de B no mesmo formato.
b) calcule $A - B$ em vírgula flutuante, indicando claramente todos os passos efetuados. No final, converta o resultado para decimal.

Exercício 15

Considere que S e T representam dois números em vírgula flutuante no formato de precisão simples definido pela norma IEEE 754:

S : 11000001010000000000000000000000₂ T : 11000001101100000000000000000000₂

- a) Indique a representação de S em hexadecimal.
b) Mostre como se realiza a adição de S e T , indicando claramente todos os passos efetuados.

Exercício 16

No formato de precisão simples da norma IEEE 754, os números X e Y são representados por

X : C3800000_H e Y : 00111111100000000000000000000000₂.

Das afirmações seguintes indique a correta, fundamentando a sua escolha.

- A. O expoente real de X é 8.
B. $X - Y$ é um número positivo.
C. O expoente real de X é 8 e Y é um número negativo.
D. $X > Y$.

3 Circuitos combinatórios

3.1 Exercícios resolvidos

Exercício 1

Simplifique algebricamente as seguintes funções booleanas usando teoremas da álgebra de Boole.

a) $F(A, B, C) = A \cdot B + \overline{\overline{A} + B} + A \cdot C.$

b) $F(A, B, C) = (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C}).$

c) $F(X, Y, Z) = X + \overline{X} \cdot Z + X \cdot \overline{Y}.$

d) $G(X, Y, Z) = X \cdot \overline{Y} \cdot Z + X \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z}.$

e) $F(A, B, C) = A \cdot (\overline{B} + C) + B \cdot \overline{C}.$

a)
$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= A \cdot B + \overline{\overline{A} + B} + A \cdot C \\ &= A \cdot B + A \cdot \overline{B} + A \cdot C \\ &= A \cdot (B + \overline{B}) + A \cdot C \\ &= A + A \cdot C \\ &= A \cdot (1 + C) \\ &= A \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C}) \\ &= ((A + B) + (C \cdot \overline{C})) \cdot ((\overline{A} + B) + (C \cdot \overline{C})) \\ &= (A + B) \cdot (\overline{A} + B) \\ &= (A + \overline{A}) \cdot B \\ &= B \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} F(X, Y, Z) &= X + \overline{X} \cdot Z + X \cdot \overline{Y} \\ &= X \cdot (1 + \overline{Y}) + \overline{X} \cdot Z \\ &= X + \overline{X} \cdot Z \\ &= X + Z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d) \quad G(X, Y, Z) &= X \cdot \overline{Y} \cdot Z + X \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} \\
&= X \cdot \overline{Y} (Z + \overline{Z}) + \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} \\
&= \overline{Y} \cdot (X + \overline{X} \cdot \overline{Z}) \\
&= \overline{Y} \cdot (X + \overline{Z}) \\
&= X \cdot \overline{Y} + \overline{Y} \cdot \overline{Z}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e) \quad F(A, B, C) &= A \cdot (\overline{B} + C) + B \cdot \overline{C} \\
&= A \cdot (\overline{\overline{B} + C}) + B \cdot \overline{C} \\
&= A \cdot (\overline{B} \cdot \overline{C}) + B \cdot \overline{C} \cdot (A + \overline{A}) \\
&= A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + B \cdot \overline{C} \cdot \overline{A} + A \cdot B \cdot \overline{C} \\
&= A \cdot (\overline{B} \cdot \overline{C} + B \cdot \overline{C}) + B \cdot \overline{C} \cdot (\overline{A} + A) \\
&= A + B \cdot \overline{C}
\end{aligned}$$

Exercício 2

Obtenha a tabela de verdade para cada uma das seguintes funções booleanas.

a) $F(A, B, C) = (A + \overline{B}) \cdot (A + B + \overline{C})$

b) $F(X, Y, Z) = X \cdot \overline{Y} + \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z}$

a) Se um termo soma é 0 então a função também é 0. Assim:

- se $A=0$ e $B=1$, então $F=0$;
- se $A=0$ e $B=0$ e $C=1$, então $F=0$.

Desta forma identificam-se as combinações das variáveis, isto é, as linhas da tabela de verdade onde $F=0$, tal como apresentado. Nas restantes situações $F=1$.

A	B	C	F	
0	0	0	1	
0	0	1	0	$\longleftarrow A + B + \overline{C}$
0	1	0	0	$\longleftarrow A + \overline{B}$
0	1	1	0	$\longleftarrow A + \overline{B}$
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

b) Se um termo produto é 1 então a função também é 1. Assim:

- se $X=1$ e $Y=0$, então $F=1$;
- se $X=0$ e $Y=1$ e $Z=0$, então $F=1$.

Desta forma identificam-se as combinações das variáveis, isto é, as linhas da tabela de verdade onde $F=1$, tal como apresentado. Nas restantes situações $F=0$.

X	Y	Z	F	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\longleftarrow \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z}$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$\longleftarrow X \cdot \bar{Y}$
1	0	1	1	$\longleftarrow X \cdot \bar{Y}$
1	1	0	0	
1	1	1	0	

Exercício 3

Escreva uma expressão booleana para as funções lógicas representadas pelas tabelas de verdade indicadas.

a)

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

b)

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

A partir da tabela de verdade de uma função booleana podem retirar-se expressões algébricas na forma de uma soma de produtos ou na forma de um produto de somas.

Para a expressão na forma de uma *soma de produtos* identificam-se as linhas da tabela de verdade onde a função é 1 e forma-se um termo produto tal que nessa combinação das variáveis da função o valor do produto seja 1 (igual ao valor da função). A expressão da função obtém-se pela soma de todos os termos produto nestas condições.

Para a expressão na forma de um *produto de somas* identificam-se as linhas da tabela de verdade onde a função é 0 e forma-se um termo soma tal que nessa combinação das variáveis da função o valor da soma seja 0 (igual ao valor da função). A expressão da função obtém-se pelo produto de todos os termos soma nestas condições.

A partir destas expressões podem obter-se outras equivalentes por simplificação baseada em teoremas da álgebra de Boole.

- a) Optando pela forma soma de produtos e procedendo da forma descrita, os termos produto que definem a função são os indicados.

x	y	f	
0	0	1	$\longrightarrow \bar{x} \cdot \bar{y}$
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	$\longrightarrow x \cdot y$

Logo, $f(x, y) = \bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y$.

- b) Optando pela forma produto de somas e procedendo da forma descrita, os termos soma que definem a função são os indicados.

x	y	z	g	
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	$\longrightarrow x + \bar{y} + \bar{z}$
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	$\longrightarrow \bar{x} + \bar{y} + z$
1	1	1	0	$\longrightarrow \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$

Logo, $g(x, y, z) = (x + \bar{y} + \bar{z}) \cdot (\bar{x} + \bar{y} + z) \cdot (\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$.

Exercício 4

Considere a função booleana $F(X, Y, Z)$ com

$$F(X, Y, Z) = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} + \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot Z + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} + X \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} + X \cdot \bar{Y} \cdot Z + X \cdot Y \cdot Z$$

- Simplifique a expressão de $F(X, Y, Z)$.
- Construa a tabela de verdade da função.
- Indique a expressão de $F(X, Y, Z)$ na forma de um produto de somas.
- Obtenha um circuito lógico que realiza a função $F(X, Y, Z)$, usando apenas portas lógicas do tipo NOR.

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad F(X, Y, Z) &= \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} + \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot Z + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} + X \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} + X \cdot \bar{Y} \cdot Z + X \cdot Y \cdot Z \\
 &= \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot (\bar{Z} + Z) + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} + X \cdot \bar{Y} \cdot (\bar{Z} + Z) + X \cdot Y \cdot Z \\
 &= \bar{X} \cdot \bar{Y} + X \cdot \bar{Y} + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} + X \cdot Y \cdot Z \\
 &= \bar{Y} + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} + X \cdot Y \cdot Z \\
 &= \bar{Y} + \bar{X} \cdot \bar{Z} + X \cdot Z
 \end{aligned}$$

- b) Como a expressão de F está na forma de uma soma de produtos, cada termo produto identifica combinações das entradas X, Y, Z onde $F = 1$. Ao lado da tabela de verdade indicam-se esses termos.

X	Y	Z	F	
0	0	0	1	$\leftarrow \bar{Y} \text{ e } \bar{X} \cdot \bar{Z}$
0	0	1	1	$\leftarrow \bar{Y}$
0	1	0	1	$\leftarrow \bar{X} \cdot \bar{Z}$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$\leftarrow \bar{Y}$
1	0	1	1	$\leftarrow \bar{Y} \text{ e } X \cdot Z$
1	1	0	0	
1	1	1	1	$\leftarrow X \cdot Z$

- c) Na tabela de verdade identificam-se os termos soma para os quais $F=0$. São eles

$$X + \bar{Y} + \bar{Z} \quad \text{e} \quad \bar{X} + \bar{Y} + Z$$


resultando

$$F(X, Y, Z) = (X + \bar{Y} + \bar{Z}) \cdot (\bar{X} + \bar{Y} + Z)$$

- d) Considerando a expressão da função na forma de um produto de somas, pode obter-se uma expressão equivalente apenas com somas lógicas negadas, cada uma das quais será realizada por uma porta NOR no circuito lógico pretendido. A negação das variáveis pode também realizar-se através de um NOR aplicando a variável a negar a ambas as entradas do NOR.


$$F(X, Y, Z) = \overline{(X + \bar{Y} + \bar{Z}) \cdot (\bar{X} + \bar{Y} + Z)} = \overline{X + \bar{Y} + \bar{Z}} + \overline{\bar{X} + \bar{Y} + Z}$$

O circuito resultante é:

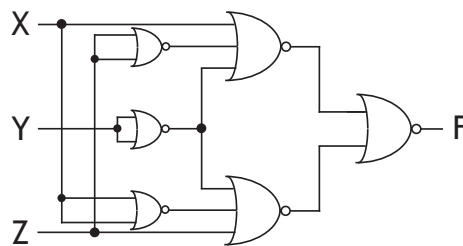

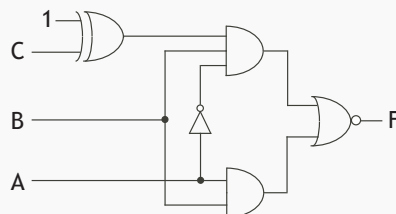Exercício 5

O circuito da figura implementa uma função $F(A, B, C)$.



- Deduza uma expressão da função lógica realizada pelo circuito, indicando-a na forma de um produto de somas.
- Escreva $F(A, B, C)$ como uma soma de produtos simplificada.

- a) A expressão da função realizada pelo circuito lógico pode obter-se através das expressões que resultam da saída de cada porta lógica como funções das entradas do circuito.

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \overline{\overline{A} \cdot B \cdot (1 \oplus C)} + A \cdot B \\
 &= \overline{\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}} + A \cdot B \\
 &= \overline{\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{A} \cdot B} \\
 &= (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + \overline{B})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } F(A, B, C) &= (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \\
 &= A \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{B} + \overline{A} \cdot C + \overline{B} \cdot C \\
 &= (A + \overline{A} + 1 + C) \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C \\
 &= \overline{B} + \overline{A} \cdot C
 \end{aligned}$$

Exercício 6


Pretende-se projetar um circuito capaz de detetar se um número com 3 bits $n_2n_1n_0$ aplicado à sua entrada está compreendido entre 2 e 5 (inclusive). A saída do circuito é uma função de 3 variáveis, $G(n_2, n_1, n_0)$, sendo $G = 1$ para os números nas condições indicadas e $G = 0$ no caso contrário. Defina o comportamento do circuito que realiza G na forma de uma tabela de verdade.

Para os números compreendidos entre 2 e 5, formados em binário por $n_2n_1n_0$, $G = 1$. Para os restantes G é 0. Assim resulta a tabela de verdade seguinte:

n_2	n_1	n_0	G
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

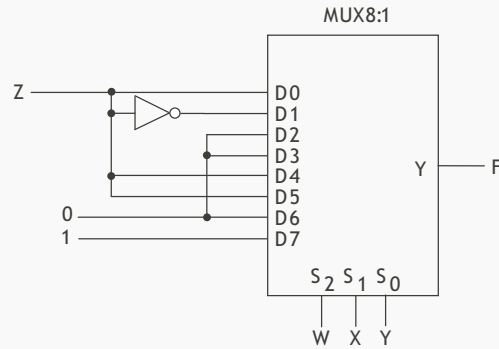Exercício 7

A figura mostra um circuito, baseado num multiplexador de 8 para 1, que realiza uma função $F(W, X, Y, Z)$.



- Defina $F(W, X, Y, Z)$ através de uma tabela de verdade.
- Represente $F(W, X, Y, Z)$ através de uma expressão algébrica.

- a) As variáveis W , X e Y determinam a entrada do multiplexador que é selecionada. O valor nela aplicado surge na saída do circuito. A tabela de verdade pretendida obtém-se considerando todas as combinações das variáveis e consequentes valores da função.

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1


- b) Considere-se a forma soma de produtos nesta resolução. Embora não seja requerido no enunciado vai proceder-se à simplificação da expressão.

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot Z + \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z} + W \cdot \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot Z + W \cdot \overline{X} \cdot Y \cdot Z + W \cdot X \cdot Y \cdot \overline{Z} + W \cdot X \cdot Y \cdot Z \\
 &= \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot Z + \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z} + W \cdot \overline{X} \cdot Z \cdot (\overline{Y} + Y) + W \cdot X \cdot Y \cdot (\overline{Z} + Z) \\
 &= \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot Z + \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z} + W \cdot \overline{X} \cdot Z + W \cdot X \cdot Y \\
 &= \overline{X} \cdot (Z \cdot (\overline{W} \cdot \overline{Y} + W) + \overline{W} \cdot Y \cdot \overline{Z}) + W \cdot X \cdot Y \\
 &= \overline{X} \cdot (\overline{Y} \cdot Z + W \cdot Z + \overline{W} \cdot Y \cdot \overline{Z}) + W \cdot X \cdot Y \\
 &= \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot Z + W \cdot \overline{X} \cdot Z + \overline{W} \cdot \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z} + W \cdot X \cdot Y
 \end{aligned}$$

 Exercício 8

Seja a função booleana $S = (A + B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C})$.

- Represente S através de uma tabela de verdade.
- Realize a função S recorrendo ao multiplexador de 8 para 1 da figura.



a)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- b) Efetuar as seguintes ligações:
- $D0 = 0, D1 = D2 = 1, D3 = 0,$
 $D4 = D5 = D6 = D7 = 1,$
 $S2 = A, S1 = B, S0 = C$ e $Y = F$.

Exercício 9

Pretende-se realizar um circuito capaz de comparar duas quantidades positivas A e B , representadas em binário com 2 bits cada uma (a_1a_0 e b_1b_0), e produzir duas saídas, X e Y . A saída X deve ser 1 se e só se $A = B$, e a saída Y deve ser 1 se e só se $A > B$.

- Construa uma tabela de verdade de X e Y como funções de a_1, a_0, b_1 e b_0 .
- Obtenha um circuito que realize a função Y .
- Mostre como, com um mínimo de esforço, poderia acrescentar a este circuito uma saída Z que fosse 1 quando $A < B$.
- Admitindo que tinha disponíveis vários circuitos como o descrito atrás, mostre como os poderia utilizar para realizar a comparação de quantidades de 6 bits cada, isto é, de modo a detetar as situações de $A = B$ e $A > B$ quando $A = a_5a_4a_3a_2a_1a_0$ e $B = b_5b_4b_3b_2b_1b_0$.

a)

a_1	a_0	b_1	b_0	X	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

b)

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_1} + a_1 \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} \\
 &= \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \cdot \overline{b_1} + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} \\
 &= \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \cdot (\overline{b_1} + a_0 \cdot b_1 \cdot \overline{b_0}) \\
 &= \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \cdot (\overline{b_1} + a_0 \cdot \overline{b_0}) \\
 &= a_1 \cdot \overline{b_1} + a_1 \cdot a_0 \cdot \overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} \\
 &= a_1 \cdot \overline{b_1} + a_0 \cdot \overline{b_0} (a_1 + \overline{a_1} \cdot \overline{b_1}) \\
 &= a_1 \cdot \overline{b_1} + a_0 \cdot \overline{b_0} (a_1 + \overline{b_1}) \\
 &= a_1 \cdot \overline{b_1} + a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \cdot a_0 \cdot \overline{b_0}
 \end{aligned}$$

Desenhar o circuito a partir da expressão encontrada.

c) A função pretendida define-se como

$$Z = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

d) Usar 3 circuitos comparadores de 2 bits idênticos aos da alínea a), combinando as saídas da seguinte forma:

$$X = X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \quad \text{e} \quad Y = Y_3 + X_3 \cdot Y_2 + X_3 \cdot X_2 \cdot Y_1$$

em que:

- X_1 é a saída X do comparador de a_1a_0 com b_1b_0 ;
- X_2 é a saída X do comparador de a_3a_2 com b_3b_2 ;
- X_3 é a saída X do comparador de a_5a_4 com b_5b_4 ;
- Y_1 , Y_2 e Y_3 são as saídas Y dos comparadores correspondentes.

3.2 Exercícios propostos

Exercício 10

Simplifique algebricamente as seguintes funções booleanas utilizando teoremas da álgebra de Boole.

- $F(A, B, C, D, E) = A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot E + A \cdot B + A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot E + A \cdot B \cdot D \cdot \overline{E} + \overline{C} \cdot D \cdot E.$
- $F(A, B, C) = \overline{A + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C}.$
- $G(A, B, C) = A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}.$
- $F(A, B, C, D) = \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot (\overline{C} + \overline{B}) + A \cdot C \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D.$
- $F(W, X, Y, Z) = \overline{\overline{W} \cdot (\overline{X} + Y \cdot (Z + W))}.$
- $F(A, B, C, D) = \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + A \cdot B \cdot C \cdot D.$

Exercício 11

Obtenha a tabela de verdade para cada uma das seguintes funções booleanas.

- $F(A, B, C) = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{C}.$
- $G(X, Y, Z) = (X + \overline{Z}) \cdot (\overline{X} + \overline{Y} + Z).$
- $F(W, X, Y, Z) = \overline{W \cdot X \cdot (\overline{Y} + \overline{Z})}.$


Exercício 12

Considere a função $F(X, Y, Z) = X \cdot \overline{Y} + X \cdot Y \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot Z.$

- Indique a respectiva tabela de verdade.
- Escreva $F(X, Y, Z)$ como um produto de somas.
- Desenhe o circuito lógico correspondente.

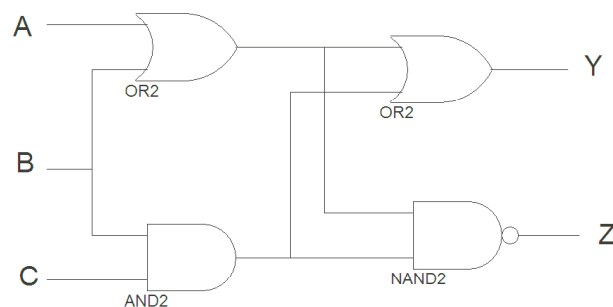Exercício 13

Considere o circuito lógico apresentado na figura.



- Deduza a expressão booleana simplificada correspondente à saída Y do circuito.
- Mostre que a saída Z pode ser definida por $Z(A, B, C) = \overline{B} + \overline{C}.$

Exercício 14

Considere a função booleana $F(A, B, C) = \overline{A + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$.

- Indique a expressão de $F(A, B, C)$ como uma soma de produtos simplificada.
- Construa a tabela de verdade da função $F(A, B, C)$.
- Obtenha um circuito lógico que realize a função $F(A, B, C)$.

Exercício 15

Considere as seguintes funções booleanas:

$$F = \overline{X} \cdot Y + \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot Z \quad \text{e} \quad G = (\overline{A} + B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{D}) \cdot (B + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (A + B + C + D).$$


- Represente $F(X, Y, Z)$ através de uma tabela de verdade e obtenha uma expressão na forma de um produto de somas.
- Represente $G(A, B, C, D)$ através de uma tabela de verdade e obtenha uma expressão na forma de uma soma de produtos (não simplificada).

Exercício 16


Seja a função booleana $G(A, B, C) = A \cdot \overline{C} + \overline{B} \cdot A \cdot C + B \cdot C \cdot \overline{A}$. Exprima $G(A, B, C)$ na forma de um produto de somas simplificado.

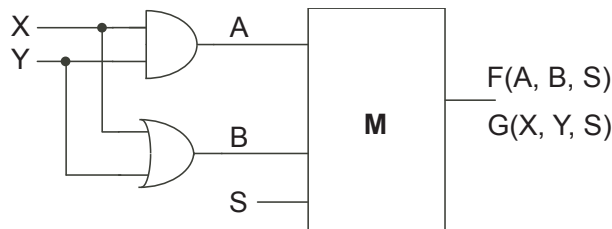 Exercício 17

A figura seguinte mostra um circuito que realiza uma função $G(X, Y, S)$. Além de portas lógicas, o circuito inclui um bloco, M, que realiza a função $F(A, B, S)$ definida por: $F = A$ se $S = 0$ e $F = B$ se $S = 1$.



- Exprima a função F numa tabela de verdade.
- Indique uma expressão simplificada para $F(A, B, S)$.
- O circuito que realiza a função F é um multiplexador (*multiplexer*) de 2 para 1. Mostre como é constituído.
- Encontre uma expressão simplificada do tipo soma de produtos para a função $G(X, Y, S)$ realizada pelo circuito.
- Mostre que o circuito seguinte, usando apenas portas NAND, realiza a função G .


**Exercício 18**

Considere um circuito que apresenta na saída S o valor lógico 1 sempre que na sua entrada o número positivo de 4 bits, $A_3A_2A_1A_0$, é maior que 5 e múltiplo de 4.


- Construa a tabela de verdade da função $S(A_3, A_2, A_1, A_0)$.
- Obtenha uma expressão para $S(A_3, A_2, A_1, A_0)$ e simplifique-a.

 Exercício 19


Um circuito elementar utilizado na construção de circuitos digitais para aritmética binária é o somador completo (*full-adder*) representado na figura. O somador tem 2 saídas Co e S que representam em binário a soma dos valores (0 ou 1) presentes nas entradas A , B e Ci .



 - Construa a tabela de verdade correspondente às funções $S(A, B, Ci)$ e $Co(A, B, Ci)$.
- Escreva a expressão das funções $S(A, B, Ci)$ e $Co(A, B, Ci)$ na forma de uma soma de produtos.
- Verifique que o circuito lógico da figura seguinte realiza as funções $S(A, B, Ci)$ e $Co(A, B, Ci)$.



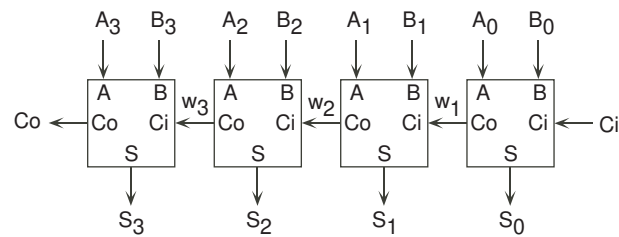
- Considere agora um somador de 4 bits, constituído por 4 somadores completos, como mostra a figura.



Identifique na figura o valor de cada um dos sinais admitindo que os valores a somar, representando números positivos, são $A = A_3A_2A_1A_0 = 1010$ e $B = B_3B_2B_1B_0 = 1110$.

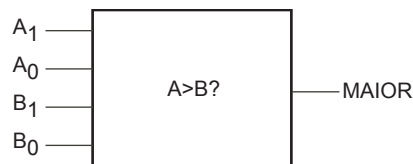Exercício 20


Pretende-se construir um circuito combinatório para comparar dois números de 2 bits, sem sinal, $A = A_1A_0$ e $B = B_1B_0$. A saída *MAIOR* é 1 quando A for maior do que B e 0 no caso contrário.



- Expresse a função do circuito numa tabela de verdade.
- Escreva uma expressão da função $MAIOR(A_1, A_0, B_1, B_0)$.


Exercício 21

O circuito da figura contém um comparador de magnitude de 2 bits e 2 multiplexadores de 2 para 1. As entradas do circuito formam dois números positivos, de 2 bits, $A = A_1A_0$ e $B = B_1B_0$. As saídas definem um número, também com 2 bits, $M = M_1M_0$. Analise o circuito e identifique a sua funcionalidade.

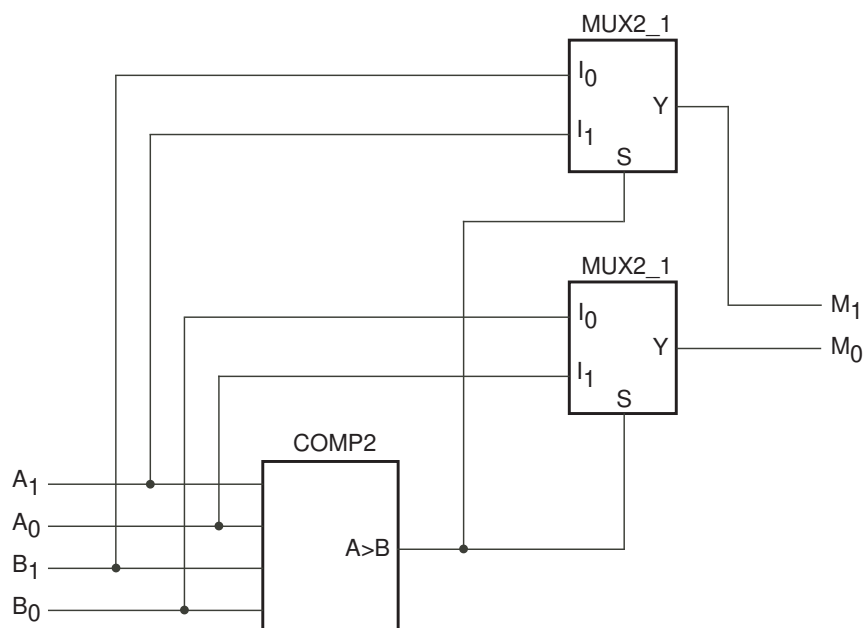

 Exercício 22


Um multiplexador com n entradas de seleção pode ser usado para implementar qualquer função lógica de n variáveis. Na figura mostra-se o símbolo de um multiplexador de 4 para 1, o qual possui 2 entradas de seleção.



- Mostre como implementar o produto lógico de duas variáveis recorrendo ao multiplexador.
- Realize a função $F(X, Y) = X \cdot \bar{Y} + \bar{X} \cdot Y$ com o multiplexador apresentado.
- Verifique, exemplificando, que é igualmente possível implementar funções de três variáveis. Sugestão: represente uma função de 3 variáveis através de uma tabela de verdade e, para cada combinação das variáveis, relacione o valor da função com uma dessas variáveis.

 Exercício 23

A figura mostra um circuito constituído por um decodificador binário de 2 para 4 e um conjunto de 3 lâmpadas. O estado das lâmpadas é controlado pelas entradas A e B do circuito, ou seja, L_{vm} , L_{lj} e L_{vr} são funções de A e B . Admita que para ligar uma lâmpada é necessário que a saída do decodificador que a controla tenha o valor lógico 1.



- Indique o estado de cada lâmpada se $AB = 01$ e $AB = 11$.
- Determine o valor das entradas de modo a ligar, simultaneamente, as lâmpadas verde ($L_{vr} = 1$) e laranja ($L_{lj} = 1$).

Exercício 24

O decodificador binário n -para- 2^n é um circuito muito comum.

- Mostrar como construir um decodificador binário 2-4 usando portas lógicas simples.
- Mostrar como acrescentar uma entrada de habilitação (*enable*) ao circuito anterior.

- c) Mostrar como construir um decodificador 3-para-8 (sem *enable*) a partir de dois decodificadores 2-4 com entrada *enable*.
- d) Mostrar como acrescentar uma entrada de habilitação (*enable*) ao circuito anterior.

Exercício 25

Usar um decodificador binário 3-para-8 (entradas $I_0 \dots I_2$, saídas $Q_0 \dots Q_7$) nas alíneas que se seguem.


- a) Escrever as funções lógicas das saídas Q_0 e Q_3 do decodificador.
- b) Mostrar como implementar a função booleana $F(X, Y, Z) = X \cdot Y \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot Z$ usando apenas um decodificador e portas lógicas do tipo OR.

4 Circuitos sequenciais


4.1 Exercícios resolvidos

 Exercício 1

Considere o seguinte circuito com uma entrada X e uma saída Y .




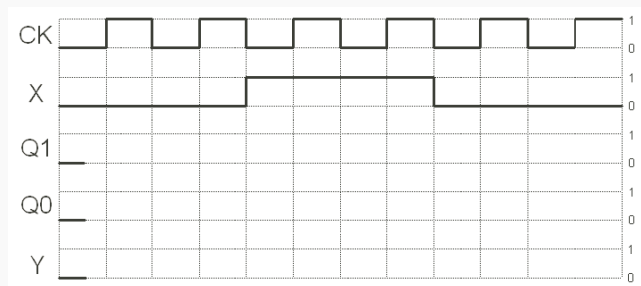- a) Desenhe no diagrama seguinte a evolução temporal das saídas dos *flip-flops* (Q_1 e Q_0), assim como da saída Y , sabendo que a entrada X evolui da forma representada. Nota: considere que no instante inicial Q_1 e Q_0 têm o valor lógico 0.



- b) Admitindo que o período do sinal de relógio é 20 ns, indique ao fim de quanto tempo a saída Y passa de 0 a 1 pela primeira vez.

 
- a) Como inicialmente $Q_0 = 0$ e $Q_1 = 0$, nas entradas dos *flip-flops* vão estar os valores $D_0 = 0$ e $D_1 = 1$, uma vez que $X = 0$. Ao ocorrer a primeira transição do sinal de relógio são estes os valores capturados pelos *flip-flops*, aparecendo nas saídas respetivas. Na próxima transição, o estado das saídas e X determinam os novos valores que os *flip-flops* vão apresentar. Assim se completam as formas de onda apresentadas.




- b) Considerando $T = 20$ ns, verifica-se pelo resultado da alínea anterior que Y transita de 0 para 1 ao fim de $2,5 \times T = 50$ ns.

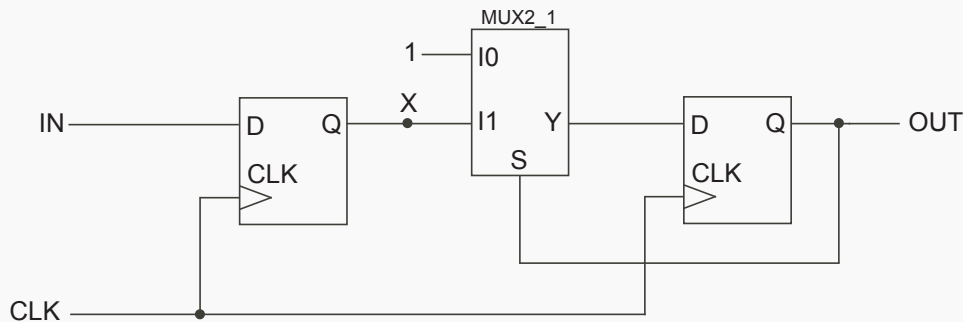Exercício 2


Considere o seguinte circuito sequencial, constituído por dois *flip-flops* e um multiplexador. Os *flip-flops* são sensíveis à transição ascendente do sinal de relógio (CLK) e o seu estado inicial é 0.



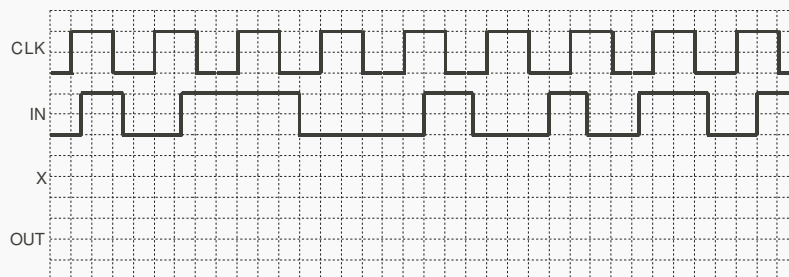Assumindo a sequência de valores da entrada do circuito (IN) indicada na figura seguinte, apresente a forma de onda dos sinais X e OUT.




Inicialmente, X e OUT apresentam o valor 0. Sendo a entrada de seleção do multiplexador 0, o valor que surge na sua saída é 1, referente à entrada I_0 . Como $IN = 0$ e $Y = 1$ quando ocorre a primeira transição do sinal de relógio, então X e OUT passam a assumir os valores 0 e 1, respetivamente. A análise do sucedido para as restantes transições segue o mesmo raciocínio, levando ao resultado apresentado na figura seguinte.

 

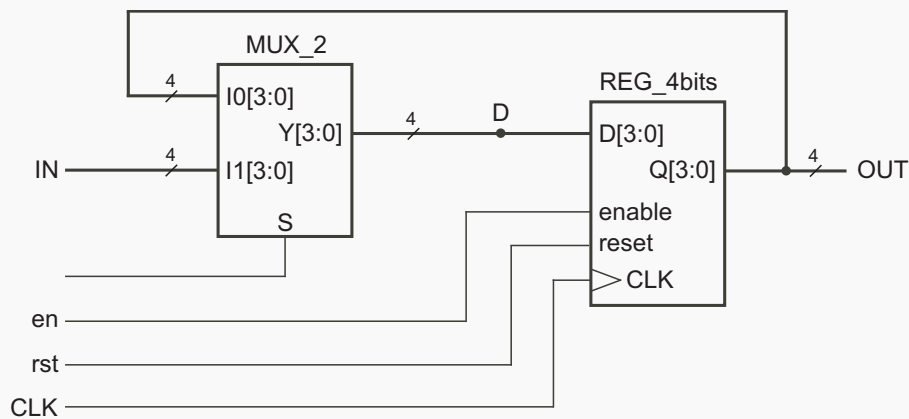Exercício 3

Considere o circuito, composto por um registro de 4 bits e um multiplexador com duas entradas de 4 bits. Admita que as entradas *enable* e *reset* do registro são ativadas pelo valor lógico 1.



Nas alíneas seguintes, considere em cada transição ativa do sinal de relógio o valor das entradas apresentadas em cada tabela. Determine o valor da saída *OUT* após cada uma das transições assinaladas.

a)	Transição	<i>D</i>	<i>en</i>	<i>rst</i>
	1	0110	1	0
	2	0100	1	1
	3	0100	0	0
	4	1101	1	0

b)	Transição	<i>IN</i>	<i>sel</i>	<i>en</i>	<i>rst</i>
	1	1001	1	1	0
	2	1111	1	1	0
	3	0101	0	1	0
	4	1000	1	0	0
	5	1000	1	1	0
	6	1111	1	1	1
	7	0101	0	1	0
	8	0000	1	1	0
	9	0001	1	1	0

- a) Os sinais considerados só envolvem o registro de 4 bits. Para cada transição ativa do sinal de relógio é necessário ter em consideração que a saída do registro assume o valor presente na entrada *D* se a entrada de habilitação (*enable*) estiver ativa (*en* = 1), permanecendo inalterado até à próxima transição. Caso *en* seja 0, a saída mantém o valor anterior. Relativamente à

entrada *reset* do registo, quando ativo ($rst = 1$) coloca a saída em 0000, independentemente do valor das restantes entradas.

Aplicando estas considerações à sequência de entradas dada, obtém-se a saída *OUT* como se mostra na tabela seguinte.

Transição (<i>CLK</i>)	<i>D</i>	<i>en</i>	<i>rst</i>	<i>OUT</i>
1	0110	1	0	0110
2	0100	1	1	0000
3	0010	0	0	0000
4	1101	1	0	1101


- b) Além do que foi descrito na análise anterior, há agora que ter em consideração o multiplexador. Observando a forma como está a ser usado, conclui-se que o valor aplicado na entrada do registo provém da entrada *IN*, quando $sel = 1$, ou da saída *OUT* do registo, quando $sel = 0$.

Aplicando estas considerações à sequência de entradas dada, obtém-se a saída *OUT* como se mostra na tabela seguinte.


Transição (<i>CLK</i>)	<i>IN</i>	<i>sel</i>	<i>en</i>	<i>rst</i>	<i>OUT</i>
1	1001	1	1	0	1001
2	1111	1	1	0	1111
3	0101	0	1	0	1111
4	1000	1	0	0	1111
5	1000	1	1	0	1000
6	1111	1	1	1	0000
7	0101	0	1	0	0000
8	0000	1	1	0	0000
9	0001	1	1	0	0001

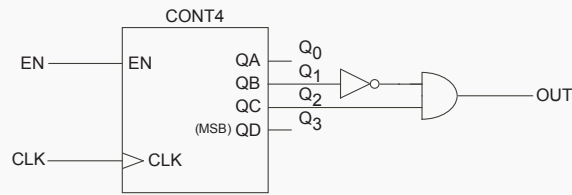Exercício 4


A figura representa um circuito sequencial baseado num contador de 4 bits.



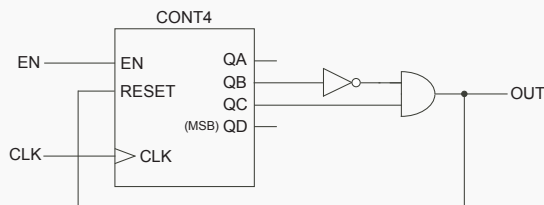- Desenhe as formas de onda das saídas do contador (Q_3 , Q_2 , Q_1 e Q_0) e do circuito completo (OUT).
- Indique a sequência de estados ocorridos, numerando-os em decimal.
- Considere agora que o contador possui uma entrada de *reset* (ativa a 1), acionada como mostra a figura seguinte. Determine a sequência de estados da saída do contador.



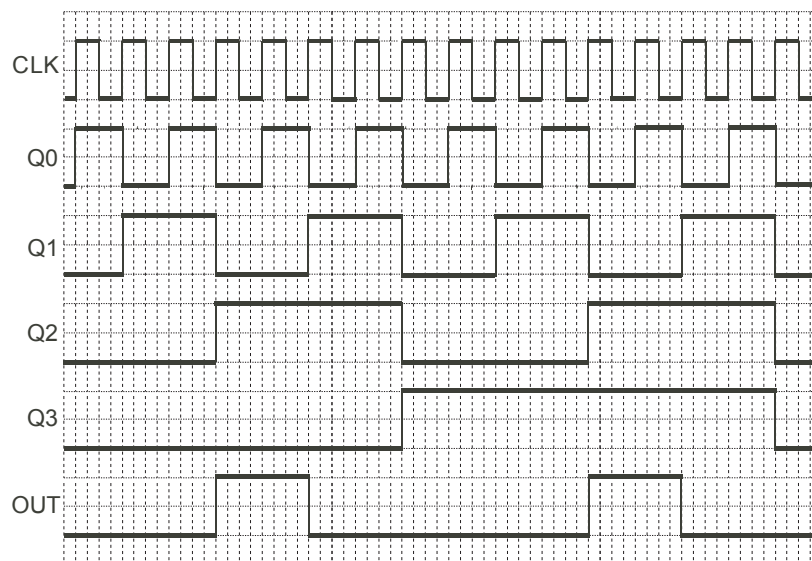- O circuito apresentado é constituído por um contador de 4 bits. Considerando que inicialmente as suas saídas são nulas, a cada transição do sinal de relógio o valor das saídas é incrementado, resultando a representação das formas de onda mostrada na figura seguinte.




- Sequência de estados (valores resultantes de $Q_3Q_2Q_1Q_0$):

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, ...

- c) No estado $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0100$ a entrada de *reset* fica ativa. Admitindo-o síncrono, na próxima transição do sinal de relógio o estado do contador passa para 0000. A sequência de estados resultante é: 0, 1, 2, 3, 4, 0, ...

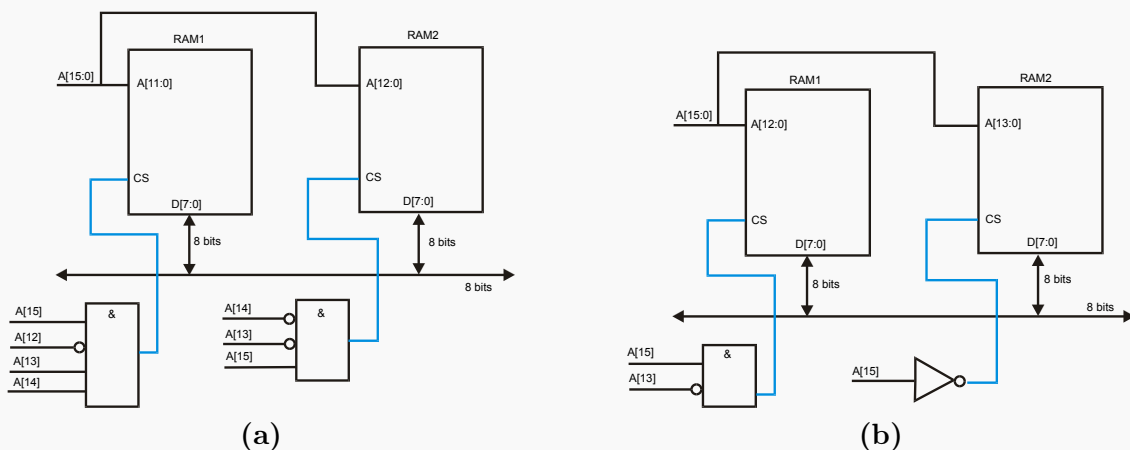Exercício 5

Considere os sistemas de memória externa apresentados na figura seguinte.



- Determine a capacidade de cada circuito de memória.
- Elabore o mapa de memória de cada sistema. Indique, justificando, se a decodificação de memória é total ou parcial.
- Para cada um dos seguintes endereços, indique o componente, ou seja, o circuito de memória, afetado: $B7FF_H$, 1000_H , $E7AA_H$ e 8000_H .

- a) Obtém-se a capacidade de um circuito de memória multiplicando o número de posições pelo número de bits por posição. O número de bits por posição é igual ao número de bits do porto de dados $D[]$. Todos os circuitos deste problema têm um porto de dados de 8 bits (1 byte). O número de posições é determinado pela dimensão do porto de endereços $A[]$. Para portos de N bits, existem 2^N posições.

Assim, para a figura (a) temos:

- RAM1: $2^{12} \times 8 \text{ bits} = 2^2 \times 2^{10} \times 8 \text{ bits} = 4 \times 2^{10} \text{ byte} = 4 \text{ KiB}$
- RAM2: $2^{13} \times 8 \text{ bits} = 8 \text{ KiB}$

Para a figura (b) temos:

- RAM1: $2^{13} \times 8 \text{ bits} = 8 \text{ KiB}$
- RAM2: $2^{14} \times 8 \text{ bits} = 16 \text{ KiB}$

- b) O mapa de memória indica, para cada endereço possível, qual o circuito que armazena os dados correspondentes. Em ambas as figuras, o barramento de endereços do CPU tem 16

bits ($A[15:0]$). Portanto, o espaço de endereçamento tem 2^{16} posições (de 1 byte, neste caso), i.e., 64KB. A gama de endereços vai de 0000_H a $FFFF_H$.

Os endereços mapeados em cada circuito podem ser determinados por análise das condições em que o circuito está habilitado, i.e., para que endereços é que se tem $CS=1$.

Para a figura (a) temos:

- RAM1: $CS = A_{15} \cdot A_{14} \cdot A_{13} \cdot \overline{A_{12}} = 1$.

Esta condição só é satisfeita se $A_{15} = 1, A_{14} = 1, A_{13} = 1, A_{12} = 0$.

Logo, os endereços mapeadas na RAM1 têm o formato

1110 XXXX XXXX XXXX

em que X indica que o bit correspondente tanto pode ser 0 como 1. Os endereços com este formato estão na gama:

1110 0000 0000 0000 a 1110 1111 1111 1111.

Em hexadecimal, a gama é $E000_H$ - $FFFF_H$.

Como todos os bits do endereço são usados ($A_{15} - A_{12}$ na definição de CS; os restantes na ligação ao porto de endereços de RAM1), trata-se de *descodificação total*.

- RAM2: $CS = A_{15} \cdot \overline{A_{14}} \cdot \overline{A_{13}} = 1$.

Esta condição só é satisfeita se $A_{15} = 1, A_{14} = 0, A_{13} = 0$.

Logo, os endereços mapeadas na RAM2 têm o formato

100X XXXX XXXX XXXX.

Os endereços com este formato estão na gama:

1000 0000 0000 0000 a 1001 1111 1111 1111.

Em hexadecimal, a gama é 8000_H - $9FFF_H$.

Trata-se igualmente de *descodificação total*.

O mapa de memória para o sistema da figura (a) é o seguinte:

Gama (hex)	Dispositivo
0000-7FFF	--
8000-9FFF	RAM2
A000-DFFF	--
E000-FFFF	RAM1
F000-FFFF	--

A análise do sistema da figura (b) faz-se de forma análoga.

- RAM1: $CS = A_{15} \cdot \overline{A_{13}} = 1$. Esta condição só é satisfeita se $A_{15} = 1, A_{13} = 0$.

Logo, os endereços mapeadas na RAM1 têm o formato

1?0X XXXX XXXX XXXX.

O símbolo ? indica que o bit correspondente não é usado na descodificação. Portanto, trata-se de *descodificação parcial*.

Neste caso particular, dois endereços que difiram apenas no bit A_{14} têm o mesmo efeito em termos de acesso a memória: os dois endereços diferentes são mapeados na mesma posição física de memória. Temos, portanto, duas gamas de endereços equivalentes, que apenas diferem no valor de A_{14} . Para $A_{14} = 0$ a gama é:

1000 0000 0000 0000 a 1001 1111 1111 1111.

Em hexadecimal, a gama é 8000_H-9FFF_H .

Para $A_{14} = 1$ a gama é:

1100 0000 0000 0000 a 1101 1111 1111 1111.

Em hexadecimal, a gama é $C000_H-DFFF_H$.

As duas gamas são mapeadas de forma *sobreposta* na RAM1. Por exemplo, os endereços 8000_H e $C000_H$ referem-se ambos à primeira posição física do circuito RAM1. A memória disponível não aumenta por ser usada descodificação parcial.

- O circuito RAM2 também é usado com descodificação parcial. Os endereços correspondentes têm o formato

0?XX XXXX XXXX XXXX,

a que correspondem as gamas 0000_H-3FFF_H e 4000_H-7FFF_H .

O mapa de memória para o sistema da figura (b) é o seguinte:

Gama (hex)	Dispositivo
0000-3FFF	RAM2 (*)
4000-7FFF	RAM2 (*)
8000-9FFF	RAM1 (**)
A000-BFFF	--
C000-DFFF	RAM1 (**)
E000-FFFF	--

Os asteriscos assinalam gamas fisicamente sobrepostas.


- c) Para determinar os componentes usados basta consultar os mapas de memória obtidos na alínea anterior. Os resultados são os seguintes:

Endereço	Figura (a)	Figura (b)
B7FF	--	--
1000	--	RAM2
E7AA	RAM1	--
8000	RAM2	RAM1


4.2 Exercícios propostos

 Exercício 6

Assuma que no circuito seguinte os *flip-flops* do tipo D são sensíveis ao flanco ascendente do sinal de relógio e que inicialmente as saídas são nulas.




Represente a forma de onda da saída Q em resposta à entrada D representada na figura. Sugestão: comece por verificar qual o valor de X após cada transição do sinal de relógio.

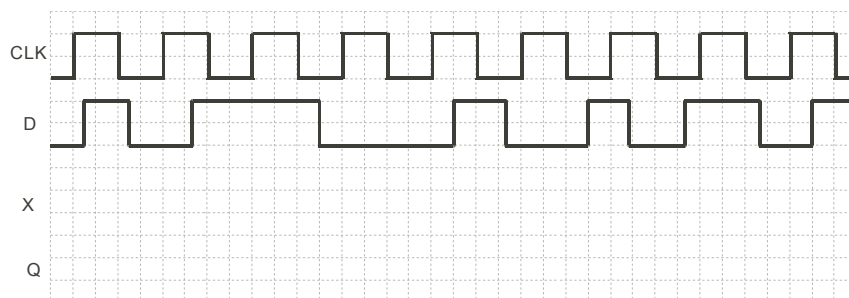


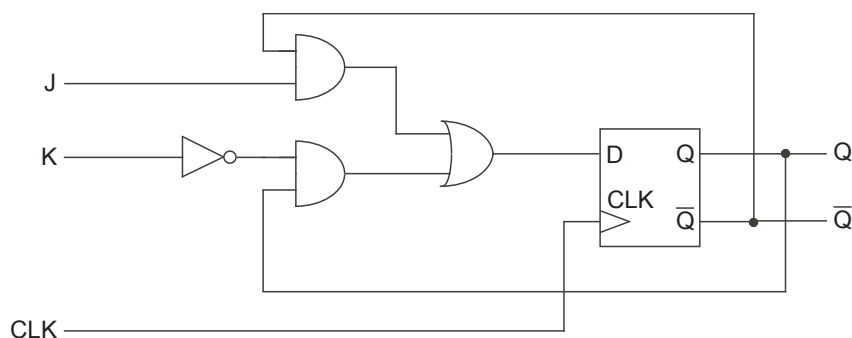Exercício 7

Considere o seguinte circuito sequencial, constituído por portas lógicas e um *flip-flop* do tipo D, sensível ao flanco ascendente do sinal de relógio, em que no início $Q = 0$.




- Indique a expressão da função lógica $D(J, K, Q)$ à entrada do *flip-flop*.
- Considerando os valores das entradas J e K apresentados na figura seguinte, obtenha o valor da saída Q do circuito.

 

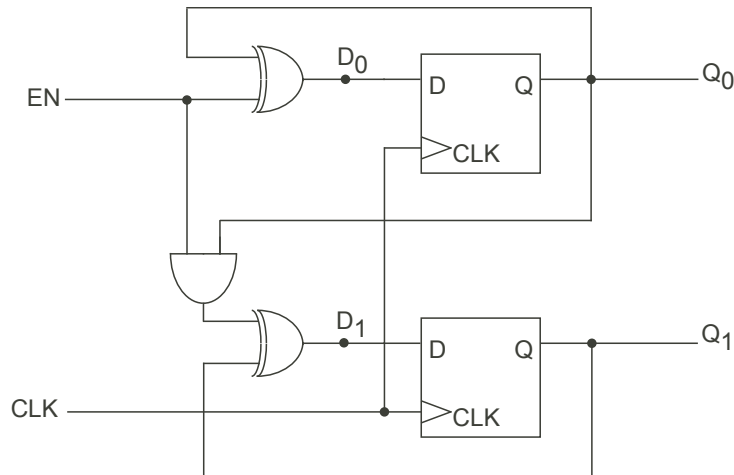Exercício 8


Considere o circuito sequencial da figura seguinte.




- Escreva a expressão das entradas D_0 e D_1 dos *flip-flops*.
- Represente as formas de onda correspondentes aos sinais Q_0 e Q_1 , assumindo que o estado inicial dos *flip-flops* é “00” e que $EN=1$.
- Mostre qual o estado do circuito após 4 transições consecutivas do sinal de relógio (CLK).

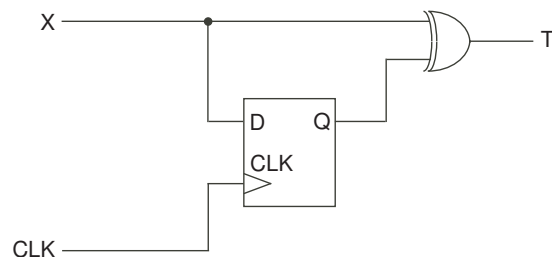Exercício 9

Considere o seguinte circuito, composto por um *flip-flop* e uma porta XOR (ou-exclusivo).




- Assumindo que o estado inicial do *flip-flop* é 0, determine a sequência de valores na saída T se na entrada X ocorrer a sequência 0110001001111100 (um bit a cada ciclo do relógio).
- Ao circuito anterior foi acrescentado um contador síncrono de 4 bits, tal como representado na figura seguinte. Identifique a relação entre as saídas $Q_3Q_2Q_1Q_0$ do contador e a entrada X do circuito.

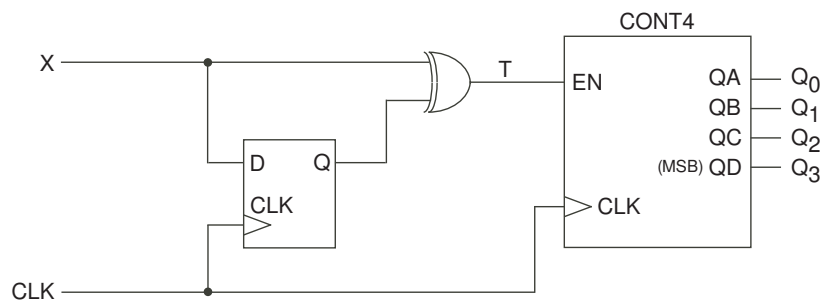

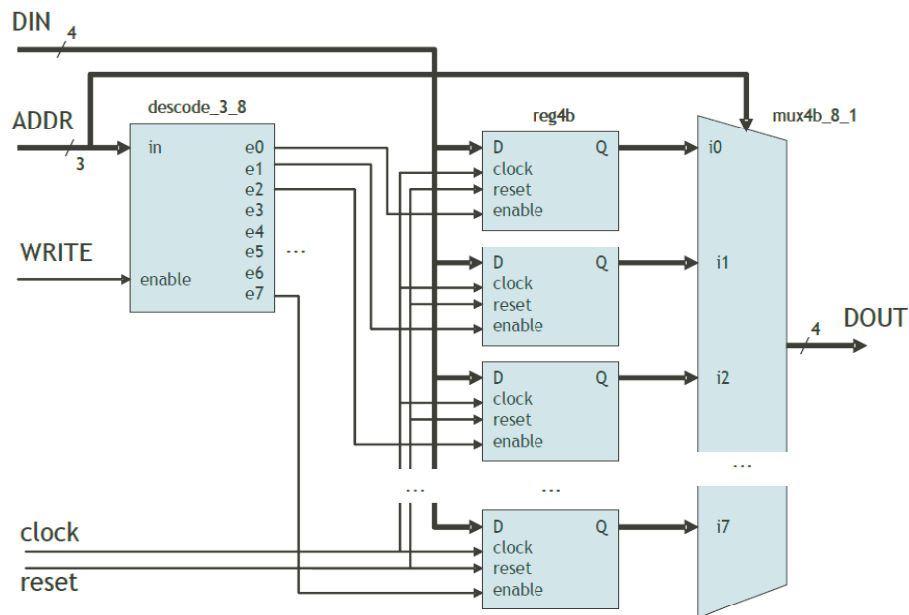Exercício 10

A figura mostra a constituição de um banco de registos.




Além dos 8 registos de 4 bits, fazem parte do circuito um decodificador de 3 para 8 e um multiplexador de 8 (conteúdos de 4 bits) para 1. A entrada DIN representa o valor de 4 bits a escrever num dos 8 registos, endereçado (identificado) por ADDR. A escrita ocorre se WRITE=1. A leitura de um registo é feita endereçando o registo pretendido, surgindo o valor na saída DOUT. As operações de escrita são síncronas com o sinal de relógio.

- Expresse a capacidade de armazenamento do banco de registos em bytes.
- Explique o que garante escrever um conteúdo num (e um só) determinado registo.
- Admita que o conteúdo inicial dos registos é “0000” e que os valores das entradas são: DIN=1111, ADDR=001 e WRITE=1. Descreva que alterações ocorrem no circuito após uma transição do sinal de relógio.
- Explique a utilidade das entradas *enable* e *reset* dos registos.
- Descreva a função desempenhada pelo decodificador de 3 para 8 e pelo multiplexador de 8 para 1, no contexto da sua utilização no banco de registos.
- Mostre que alteração seria necessária efetuar para que fosse possível ler, simultaneamente, o conteúdo de dois registos diferentes, apresentando-o nas saídas DOUT1 e DOUT2.

 Exercício 11

Um sistema de memória é constituído por uma memória RAM e uma memória ROM. O barramento de endereços possui 16 bits e o barramento de dados é de 8 bits. A figura seguinte mostra o correspondente diagrama de blocos, onde CS representa o sinal de *chip select* das memórias.



- Determine o intervalo de endereços a que a RAM responde e justifique se a descodificação de endereços é total ou parcial.
- Considere que a primeira posição da memória ROM tem o endereço 0xC800 e que o endereço de cada posição é único. Calcule o endereço da última posição da ROM.
- Apresente o circuito de descodificação de endereços da ROM considerando as condições da alínea anterior.

Exercício 12

Um processador dispõe de um espaço de endereçamento de 64 KiB e de um barramento de dados com 8 linhas. O seu mapa de memória é o seguinte:

Gama	Dispositivo
0x0000–0x3FFF	ROM1
0x4000–0x7FFF	RAM1
0x8000–0xCFFF	–
0xD000–0xDFFF	RAM2
0xE000–0xFFFF	–

- Determine as dimensões de cada um dos dispositivos de memória.
- Determine as equações lógicas dos circuitos de descodificação de endereços (descodificação total).
- Apresente o diagrama de blocos do sistema de memória com descodificação de endereços.

Exercício 13

Um sistema emprega um processador com 14 bits de endereço e 8 bits de dados. Assumir que se dispõe apenas de circuitos RAM de dimensão $2^{10} \times 4$ bits.

Pretende-se construir um subsistema de memória com 2048 posições (de 1 byte cada) a partir do endereço 0 (i.e., a gama de endereços vai de 0 a 2047). Endereços pares e ímpares devem ativar circuitos RAM diferentes. O sistema usa descodificação completa.

- Apresente o esquema de ligações do sistema, incluindo o sub-sistema de descodificação de endereços.
- O valor 0x9A é guardado na posição 250. Onde fica guardada fisicamente a informação?

Soluções dos exercícios propostos

1 Aritmética binária

Exercício 9

- a) 100000000_2 ; 100_H
- b) 1111111111_2 ; $7FF_H$
- c) $11000,01_2$; $18,4_H$
- d) A parte fracionária não tem representação finita. Usando 4 bits para a parte fracionária, a solução é: $100,0011_2$; $4,3_H$.
- e) 16_{10} ; 10_H
- f) $4,125_{10}$; $4,2_H$
- g) 11110_2 ; 30_{10}
- h) 43981_{10} ; 1010101111001101_2
- i) $171,75_{10}$; $10101011,11_2$
- j) 456_H

Exercício 10

- a) 1001110_2
- b) $1010,001_2$
- c) 1001_2
- d) 10101_2
- e) 1111010_2
- f) $11000100,01_2$
- g) 101100_2

Exercício 11

- a) $3 = 0011_2$; $2 = 0010_2$; $-3 = 1011_2$
- b) $3 + 2 = 0101_2$; $2 + (-3) = 1001_2$
- c) Impossível: 14 não é representável.

Exercício 12

Sinal e grandeza: $[-7; 7]$; complemento para 2: $[-8; 7]$

Exercício 13

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| a) SG: 00010010 ₂ ; | C2: 00010010 ₂ | b) SG: 00110001 ₂ ; | C2: 00110001 ₂ |
| c) SG: 10110001 ₂ ; | C2: 11001111 ₂ | d) SG: 10000011 ₂ ; | C2: 11111101 ₂ |
| e) SG: 11100100 ₂ ; | C2: 10011100 ₂ | f) SG: 01110011 ₂ ; | C2: 01110011 ₂ |
| g) SG: 11111111 ₂ ; | C2: 10000001 ₂ | h) SG: impossível; | C2: 10000000 ₂ |

Exercício 14

- a) 1010100₂
- b) Não ocorre *overflow*; a diferença de números com o mesmo sinal é sempre representável.

Exercício 15

- a) 10000001₂; resultado correto (não ocorre *overflow*).
- b) 01011111₂; resultado errado (ocorre *overflow*).
- c) 00000000₂; resultado correto (não ocorre *overflow*).

Exercício 16

- a) X SS: 227; C2: -29
 Y SS: 72; C2: 72
- b) SS: 100101011; resultado errado (ocorre *overflow*).
C2: 00101011; resultado correto (não ocorre *overflow*).

Exercício 17

- a) $P_H = 7A$; $Q_{10} = 34$
- b) i) 0011100₂; resultado errado, pois a soma necessita de 8 bits (há *overflow*).
ii) 0011100₂; resultado correto, a soma é representável (não há *overflow*).

Exercício 18

- a) $A + B = 1000100_2 = 68_{10}$.
- b) $A + B = 0100000_2 = 32_{10}$.
- c) $A + B = 0100100_2 = 36_{10}$.

Exercício 19

- a) 01001010_2
- b) -92
- c) $M - N = 10100110_2$; resultado errado (ocorre *overflow*).
 $N - M = 01011010_2$; resultado errado (ocorre *overflow*).

Exercício 20

- a) $S = -56$; $T = 17$
- b) $S = 10111000_2$; $T = 00010001_2$
- c) $S + T = 10100111_2$; resultado correto (não há *overflow* ao somar as grandezas).

Exercício 21

- a) $Y = 49_H$; $Z = 10011110_2$
- b) 01011010_2 ; ocorre *overflow*, i.e., o resultado está errado (a soma de números negativos não pode ser positiva).
- c) 01000011_2

Exercício 22

- a) $x \in [0; 31]$
- b) 192
- c) -64
- d) 9 bits
- e) $192 : 011000000_2$
 $-64 : 111000000_2$

2 Vírgula flutuante

Exercício 7

- a) $1,011000000000000000000000_2$
- b) 00000100_2
- c) $-22,0$

Exercício 8

- a) $41FA0000_H$
- b) $BF200000_H$
- c) 00000000_H
- d) 44805000_H

Exercício 9

- a) $(0\ 00000001\ 000000000000000000000000)_2 \rightarrow 1,17549435 \times 10^{-38}$
 b) $(0\ 11111110\ 111111111111111111111111)_2 \rightarrow 3,4028235 \times 10^{38}$
 c) $(1\ 00000001\ 000000000000000000000000)_2 \rightarrow -1,17549435 \times 10^{-38}$
 d) $(1\ 11111110\ 111111111111111111111111)_2 \rightarrow -3,4028235 \times 10^{38}$

Exercício 10

- a) Número negativo. O expoente é $1 - 3 = -2$, resultando em $-2^{-2} \times 1,1101_2$, ou seja $-2^0 \times 0,011101_2$.
 Em decimal, corresponde a $-(2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-6}) = -2^{-6} \times (2^4 + 2^3 + 2^2 + 1) = -\frac{16 + 8 + 2 + 1}{64} = -\frac{27}{64}$.
 b) Número positivo. O expoente é $5 - 3 = 2$, resultando em $2^2 \times 1,1001_2$, ou seja $2^0 \times 110,01_2$.
 Em decimal, corresponde a $6 + 2^{-2} = 6,25$.
 c) Número positivo. $\frac{3}{8} = \frac{1+2}{8} = 2^{-3} \times 11_2 = 2^{-2} \times 1,1_2$.
 O expoente da representação é $-2 + 3 = 1 = 001_2$ e o significando é $0,1000_2$.
 A representação completa é $(0\ 001\ 1000)_2$.

Exercício 11

- a) $A: 42040000_H$; $B: C0380000_H$
 b) i) $A + B: 41F10000_H$
 ii) $B - A: C20F8000_H$
 iii) $3 \times B: C10A0000_H$
 c) $A + B = 30,125$ $B - A = -35,875$ $3 \times B = -8,625$.

Exercício 12

- a) 40000000_H b) 42150000_H c) $C2250000_H$ d) $C29D0000_H$

Exercício 13

- a) $01000001001110100000000000000000_2$ b) 41460000_H (falta indicar os passos)

Exercício 14

- a) $11000001001001000000000000000000_2$ b) $13,25_{10}$ (falta indicar os passos)

Exercício 15

- a) $C1400000_H$ b) $C2080000_H$ (falta mostrar os passos).

Exercício 16

Opção A.

3 Circuitos combinatórios

Exercício 10

a) $F(A, B, C, D, E) = A \cdot B + \overline{C} \cdot E$

b) $F(A, B, C) = \overline{A} \cdot \overline{C}$

c) $G(A, B, C) = A \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{C}$

d) $F(A, B, C, D) = \overline{B} \cdot C + A \cdot C \cdot \overline{D}$

e) $F(W, X, Y, Z) = W + X \cdot \overline{Z} + X \cdot \overline{Y}$

f) $F(A, B, C, D) = \overline{A} \cdot C + C \cdot D$

Exercício 11

a)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

b)

X	Y	Z	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c)

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Exercício 12

a)

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

b) $F = (X + Z) \cdot (\overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z})$. c) —

Exercício 13

a) $Y = A + B$.

b) —

Exercício 14

a) $F = \overline{A} \cdot B + \overline{C}$

b)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

c) Nota: usar a expressão simplificada.

Exercício 15

a)

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$F = (X + Y + Z) \cdot \overline{X}$$

b)

A	B	C	D	G
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$G = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$$

Exercício 16

Nota: construir tabela de verdade, exprimir G na forma de produto de somas e simplificar.

$$G = (A + B) \cdot (A + C) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$$

Exercício 17

a)

A	B	S	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

b) $F(A, B, S) = A \cdot \overline{S} + B \cdot S.$

c) Nota: desenhar circuito lógico que realiza $F(A, B, S).$

d) $G(X, Y, S) = X \cdot Y + X \cdot S + Y \cdot S.$

e) Nota: deduzir expressão da função realizada pelo circuito e simplificar. Alternativamente, pode ser construída a tabela de verdade a partir da expressão deduzida do circuito e da expressão obtida na alínea anterior, com fins comparativos.

Exercício 18

a)

A_3	A_2	A_1	A_0	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

b) $S = A_3 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$

Exercício 19

a)

A	B	Ci	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

b) $S(A, B, Ci) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot Ci + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{Ci} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{Ci} + A \cdot B \cdot Ci.$

$$Co(A, B, Ci) = \overline{A} \cdot B \cdot Ci + A \cdot \overline{B} \cdot Ci + A \cdot B \cdot \overline{Ci} + A \cdot B \cdot Ci.$$

c) Nota: para ambas as funções, S e Co , deduzir expressão da função realizada pelo circuito e simplificar. Alternativamente, pode ser construída a tabela de verdade a partir das expressões deduzidas do circuito e das expressões obtidas na alínea anterior, verificando-se que coincidem. Esta segunda opção poderá ser a mais simples.

d) $Co = 1, w_3 = 1, w_2 = 1, w_1 = 0, Ci = 0, S_3 = 1, S_2 = 0, S_1 = 0$ e $S_0 = 0$.

Exercício 20

a)

A_1	A_0	B_1	B_0	$MAIOR$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0


b) $MAIOR = A_1 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{B_1} \cdot \overline{B_0} + A_1 \cdot A_0 \cdot \overline{B_0}.$

Exercício 21


O circuito determina o máximo de A e B .

Exercício 22

a)

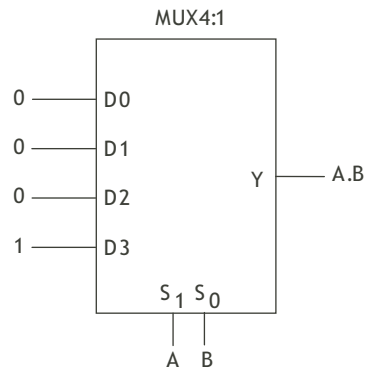


b)

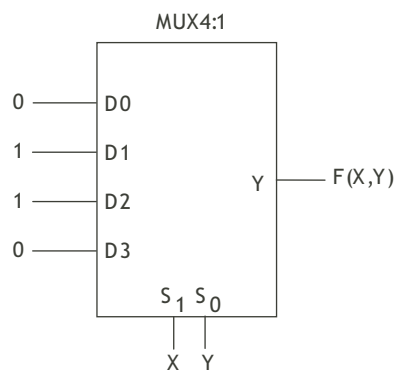

c) Por exemplo, sendo F uma função definida por:

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

então o circuito resultante será:

 

Exercício 23


a) $AB = 01 \Rightarrow L_{vm} = 0, L_{lj} = 1$ e $L_{vr} = 0$.

$AB = 11 \Rightarrow$ todas as lâmpadas se mantêm desligadas, pois a saída que fica ativa é Y_3 e não é usada.


b) É impossível ter simultaneamente duas saídas de um decodificador binário ativas.

Exercício 24

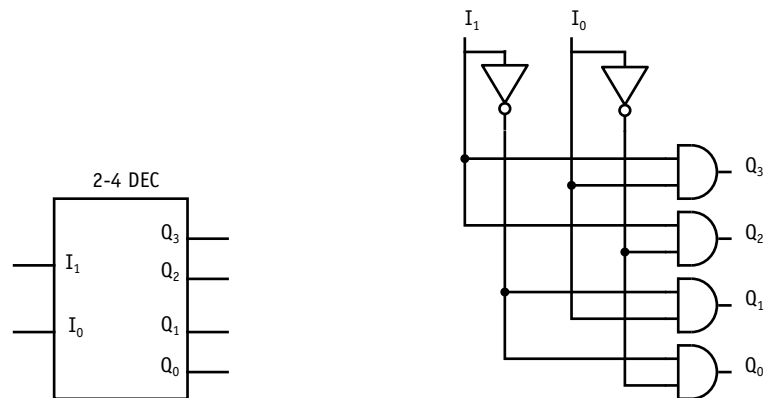
a) O circuito seguinte implementa um decodificador binário 2-para-4.



 
b) O circuito seguinte é um decodificador binário 2-para-4 com sinal de habilitação (*enable*).



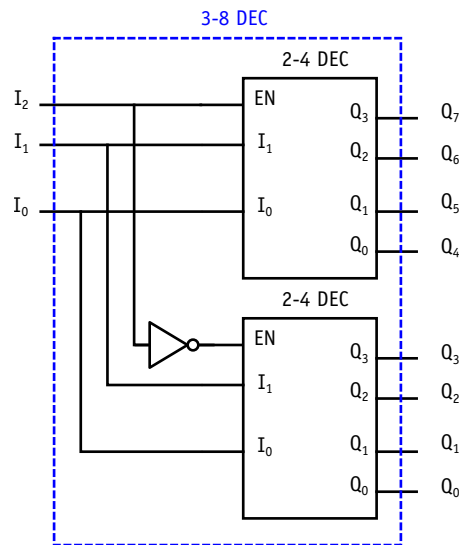c) O circuito seguinte mostra um decodificador binário 3-para-8 (sem sinal de habilitação). Ter em atenção a numeração das saídas, que depende da forma como a entrada I_2 é ligada.



d) O circuito seguinte mostra um decodificador binário 3-para-8 com sinal de habilitação.

 

Exercício 25


a) $Q_0 = \overline{I_2} \cdot \overline{I_1} \cdot \overline{I_0}$ e $Q_3 = \overline{I_2} \cdot I_1 \cdot I_0$.

b) Ligar X à entrada I_0 , Y à entrada I_1 e Z à entrada I_2 .

Para $X = 1, Y = 1, Z = 0$, apenas a saída $Q_3 = 1$.


Com $X = 0, Z = 1$ podemos ter uma de duas saídas a 1 (dependendo do valor de Y): Q_4 e Q_6 . F deve tomar o valor 1 apenas nestes casos. Logo, $F(X, Y, Z) = Q_3 + Q_4 + Q_6$.

O circuito resultante é:

 

4 Circuitos sequenciais


Exercício 6

 

Exercício 7

a) $D(J, K, Q) = J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q$


b)

 

Exercício 8

a) $D_0 = EN \oplus Q_0$ e $D_1 = EN \cdot Q_0 \oplus Q_1$

 b) A figura seguinte mostra as formas de onda pedidas.



- c) Estado 00 (estado inicial).

Exercício 9

- a) 0101001101000010.
b) A saída do contador fornece o número de transições de valor lógico da entrada X , até ao máximo de 15.

Exercício 10

- a) 4 bytes.
b) Decodificador binário.
c) O conteúdo do registo 1 passa a ser 1111.
d) A entrada de *enable* permite habilitar a escrita de um valor num registo. A entrada *reset* permite limpar, isto é, escrever o valor 0 num dos registos.
e) O decodificador permite identificar o registo a aceder para uma operação de escrita ou de leitura. Quanto ao multiplexador, permite seleccionar a saída de um registo, ou seja, fazer a leitura desse registo.
f) Um segundo multiplexador de 8 (entradas de 4 bits) para 1, assim como uma segunda entrada de 3 bits com o endereço do registo a ler.

Exercício 11

- a) [0x4000; 0x5FFF]

Decodificação parcial, pois há um bit (A_{12}) que não é usado pela RAM, originando dois endereços para cada entrada da RAM.

- b) 0xCFFF
c) O circuito resulta da expressão $CS_{ROM} = A_{15} \cdot A_{14} \cdot \overline{A_{13}} \cdot \overline{A_{12}} \cdot A_{11}$ (AND com duas entradas negadas).

Exercício 12

a) ROM1: 16 KiB

RAM1: 16 KiB

RAM2: 4 KiB

b) $CS_{ROM1} = \overline{A_{15}} \cdot \overline{A_{14}}$

$CS_{RAM1} = \overline{A_{15}} \cdot A_{14}$

$CS_{RAM2} = A_{15} \cdot A_{14} \cdot \overline{A_{13}} \cdot A_{12}$

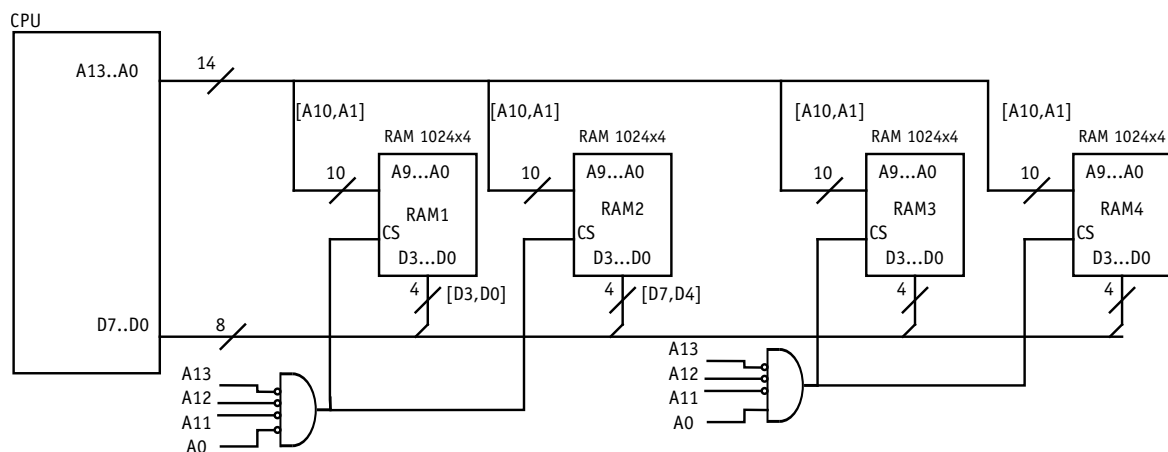
c) —

Exercício 13

Como cada circuito só armazena 4 bits por posição, é necessário usar 2 circuitos para a mesma posição (um para guardar os bits D[3,0] e outro para os bits D[7,4]). Um grupo de dois circuitos RAM armazena os valores dos endereços pares entre 0 e 2047 (0, 2, 4, ..., 2046), enquanto o segundo grupo guarda os valores dos endereços ímpares (1, 3, 5, ..., 2047).

O bit A0 deve ser usado para selecionar o grupo de RAMs pretendido.

a) A figura apresenta uma solução. Os circuitos RAM1 e RAM2 realizam o grupo que armazena o conteúdo correspondente aos endereços pares.


 b) O endereço 250 é par. Logo, os dados vão ficar guardados na posição $250/2=125$ dos circuitos RAM1 e RAM2. O valor A (bits [D0,D3]) é armazenado em RAM1 e o valor 9 em RAM2.